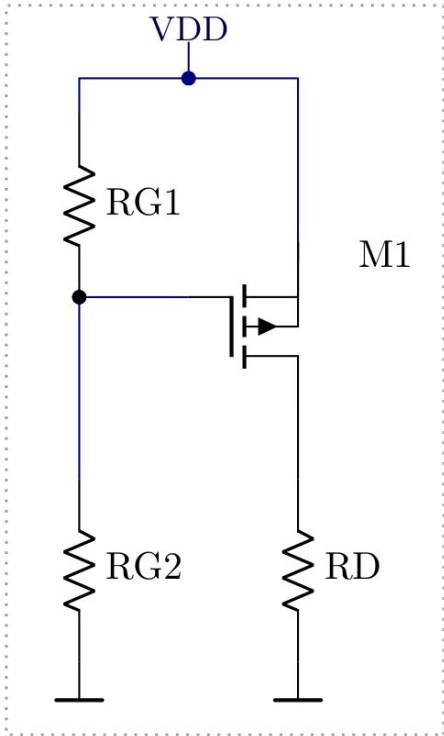


[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores  
1er Cuatrimestre 2020

# Transistor MOS

1. Polarización
2. Modelo de Pequeña Señal

# Enunciado




Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$ ,  $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la  $v_{gs}$

# Enunciado

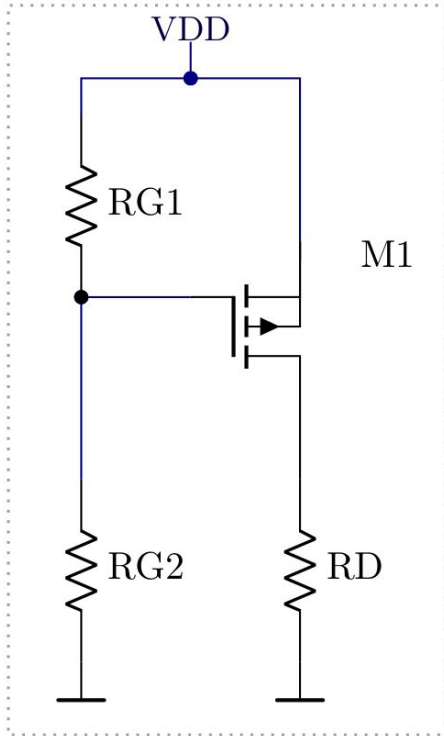

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$ , $L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$


Para el circuito de la figura y los siguientes datos:

- $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
- $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$ ,  $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
- $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

hallar

1. El punto de polarización
2. El modelo de pequeña señal
3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la  $v_{gs}$


# 1. Polarización

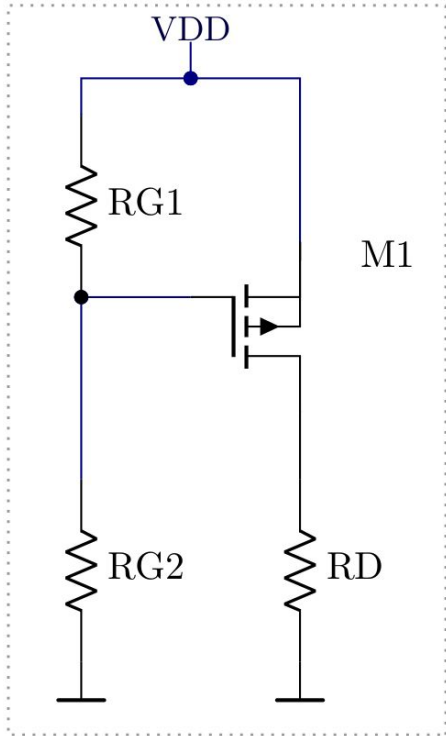

Datos	
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$	$\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$	$L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$	$\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$	$R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$	$V_{DD} = 5 \text{ V}$

# 1. Polarización

Hallamos el k:

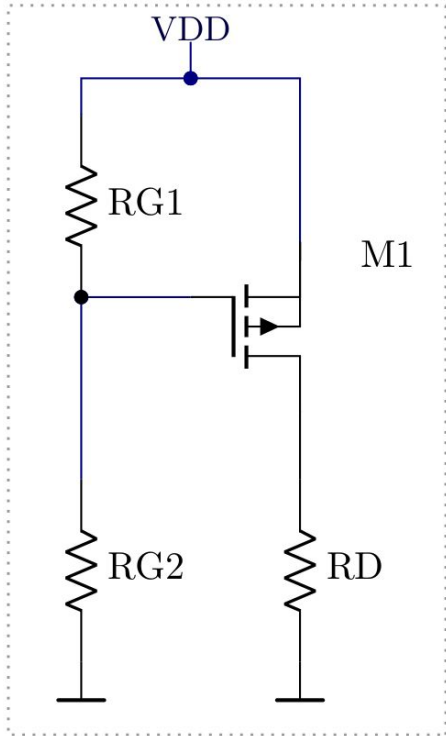

## Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$


$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

# 1. Polarización

Hallamos el  $k$ :

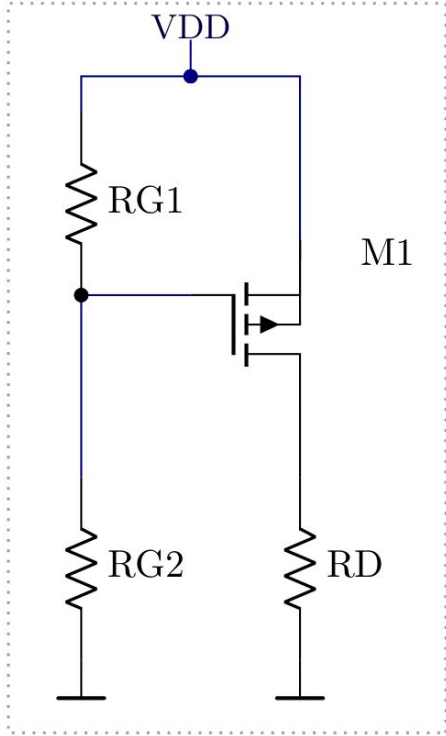

$$k = \frac{\mu_p C_{ox} W}{2 L}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$


$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

# 1. Polarización

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$ , $L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el k:

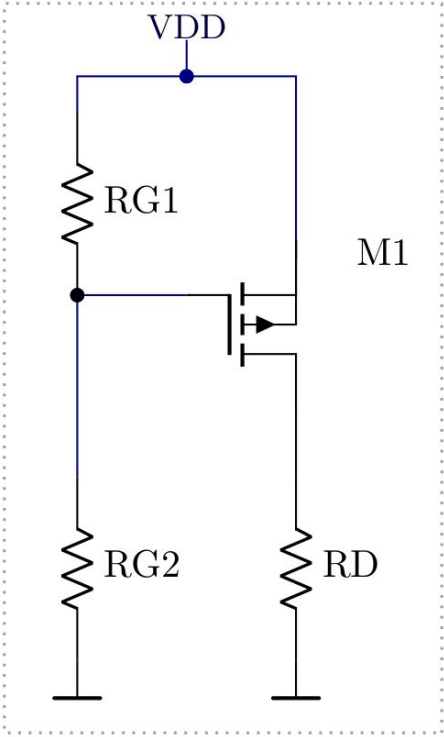


$$k = \frac{\mu_p C'_{ox} W}{2 L} = \frac{80 \mu\text{A}}{2 \text{ V}^2} \frac{32 \mu\text{m}}{4 \mu\text{m}}$$

# 1. Polarización

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_p C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$ , $L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el k:

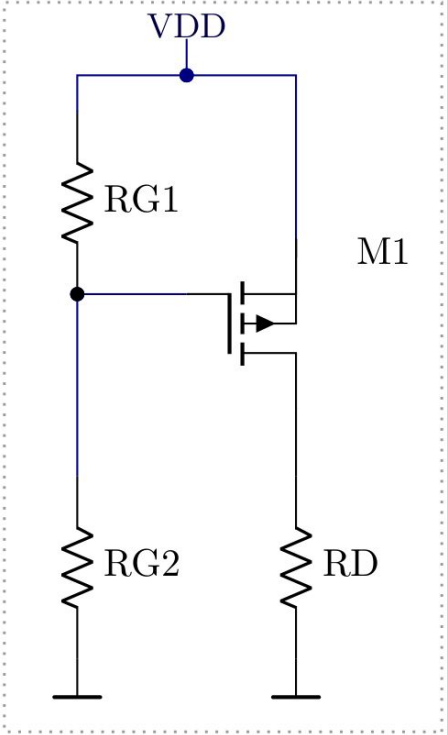


$$k = \frac{\mu_p C_{ox} W}{2 L} = \frac{80 \mu\text{A}}{2 \text{ V}^2} \frac{32 \mu\text{m}}{4 \mu\text{m}} = 320 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$



# 1. Polarización

Hallamos el  $V_T$ :

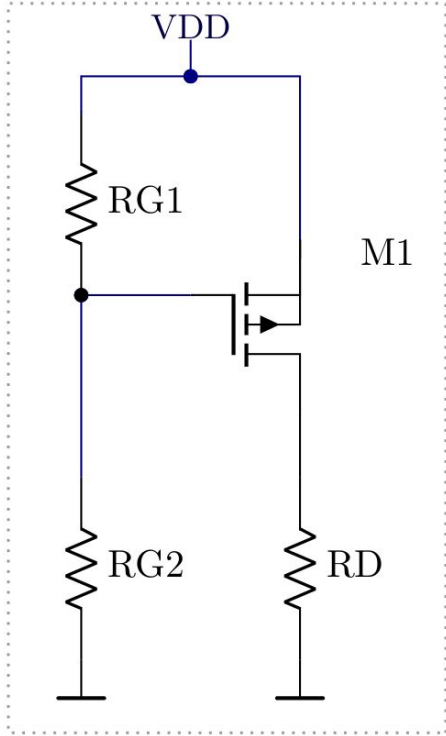

## Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$


$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$
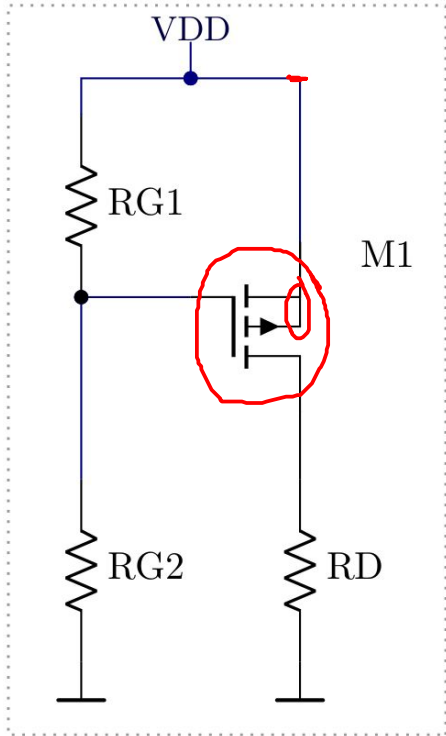
# 1. Polarización

Hallamos el  $V_T$ :

- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?



## Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$


$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

# 1. Polarización

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$ , $L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el  $V_T$ :

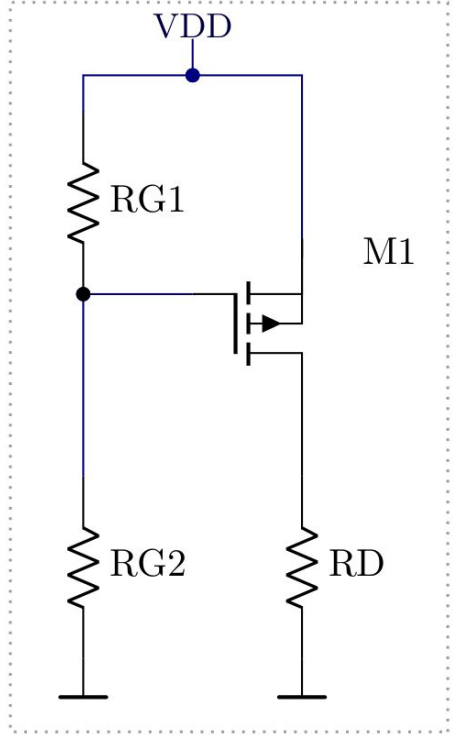- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?  
Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.




# 1. Polarización

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el  $V_T$ :

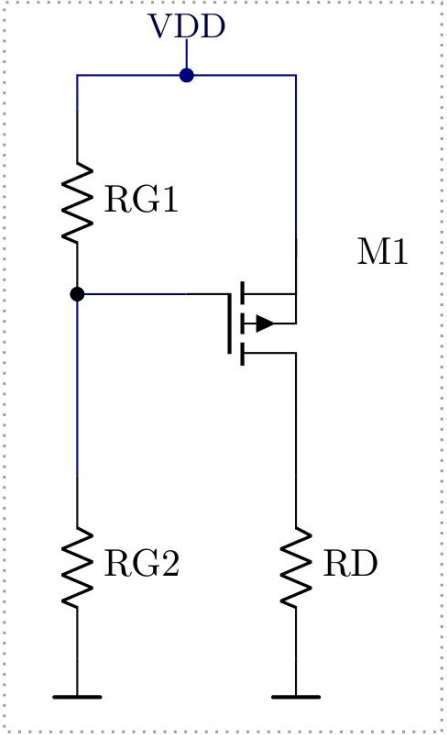
- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?  
Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.
- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?



# 1. Polarización

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \text{ } \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \text{ } \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el  $V_T$ :

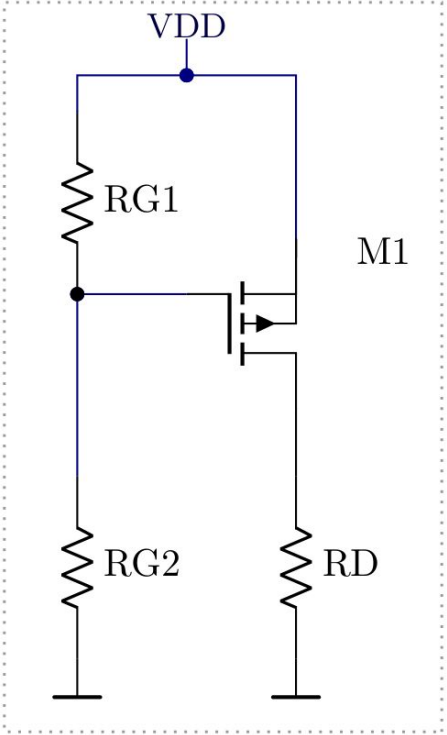

- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?  
Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.
- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?  
Primero supongo que no tengo inversión del canal en equilibrio, entonces me encuentro en acumulación o vaciamiento.



# 1. Polarización

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$ , $L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el  $V_T$ :

- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?  
Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.
- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?  
Primero supongo que no tengo inversión del canal en equilibrio, entonces me encuentro en acumulación o vaciamiento.

Recordemos:

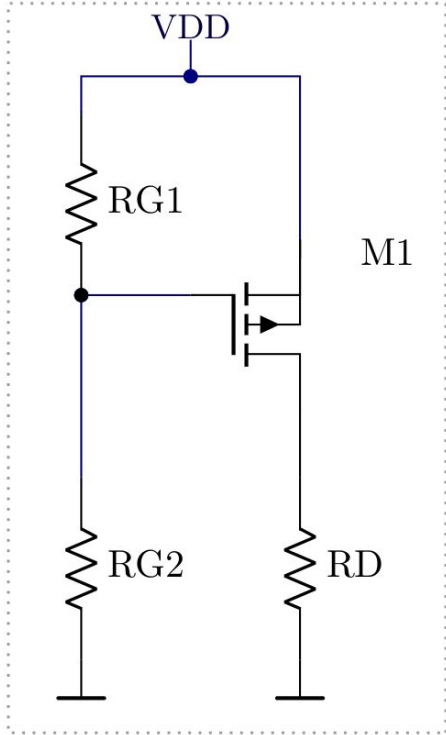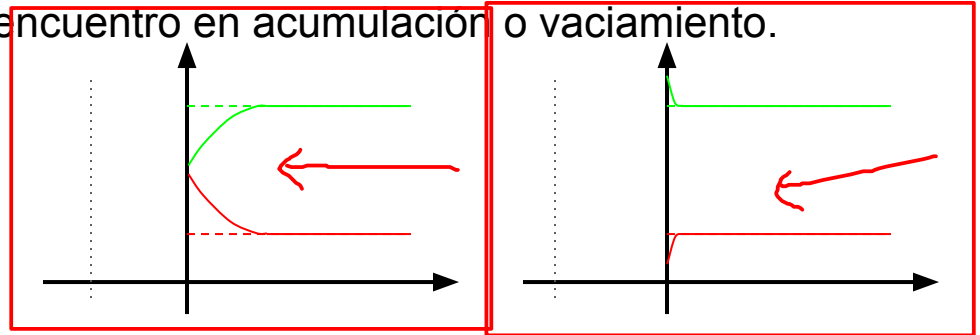


# 1. Polarización

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \text{ } \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \text{ } \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$


Hallamos el  $V_T$ :

- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?  
Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.
- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?  
Primero supongo que no tengo inversión del canal en equilibrio, entonces me encuentro en acumulación o vaciamiento.

Recordemos:

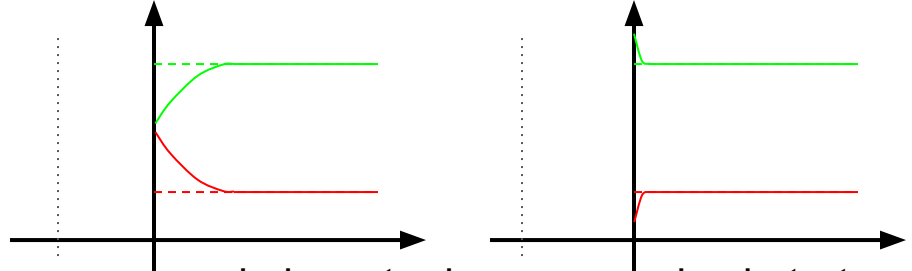

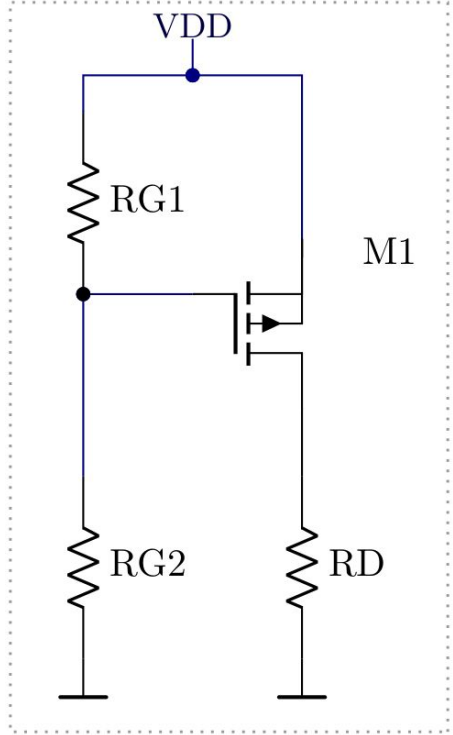En ambos casos es necesario inyectar huecos en el substrato para llegar a inversión



# 1. Polarización

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$ , $\mu_P C'_{ox} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \text{ } \mu\text{m}$ , $L = 4 \text{ } \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ , $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ , $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$ , $V_{DD} = 5 \text{ V}$


Hallamos el  $V_T$ :

- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?
- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?


Por su símbolo es canal P y por lo tanto el substrato es tipo N.

Primero supongo que no tengo inversión del canal en equilibrio, entonces me encuentro en acumulación o vaciamiento.

Recordemos:

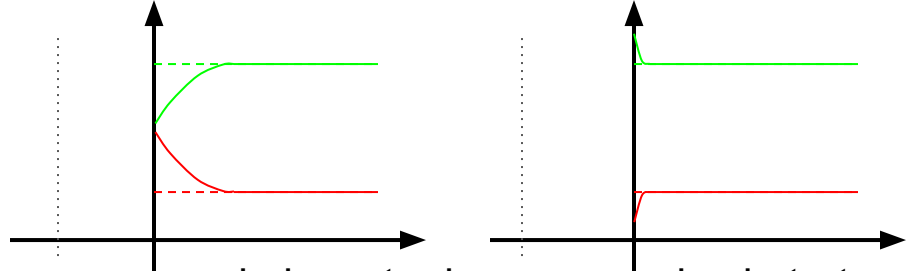

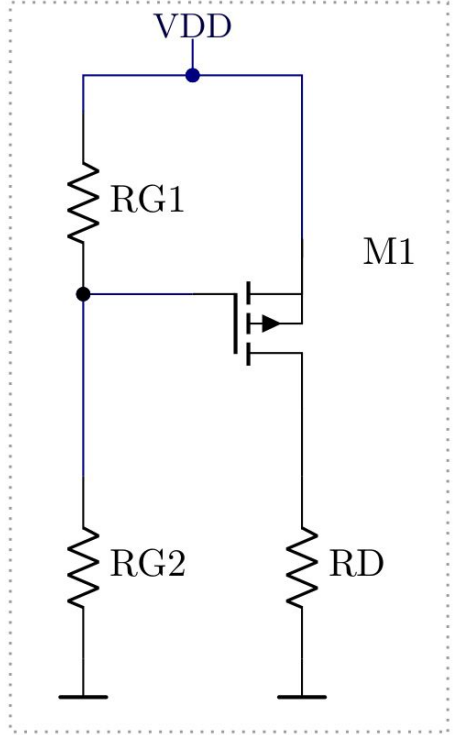En ambos casos es necesario inyectar huecos en el substrato para llegar a inversión, entonces  $V_T = -0.8 \text{ V}$





# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos el  $V_T$ :


- ¿El transistor MOS es canal P o canal N?

Por su símbolo es canal P y por lo tanto el sustrato es tipo N.


- ¿ $V_T = 0.8 \text{ V}$  o  $V_T = -0.8 \text{ V}$ ?, ¿porqué?

Primero supongo que no tengo inversión del canal en equilibrio, entonces me encuentro en acumulación o vaciamiento.

Recordemos:

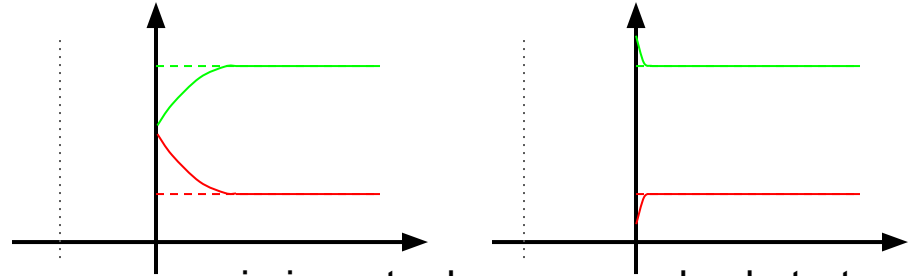

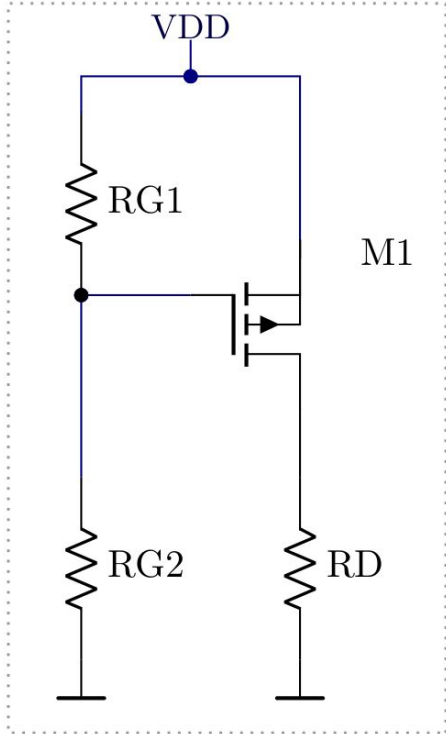
En ambos casos es necesario inyectar huecos en el sustrato para llegar a inversión, entonces  $V_T = -0.8 \text{ V}$



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

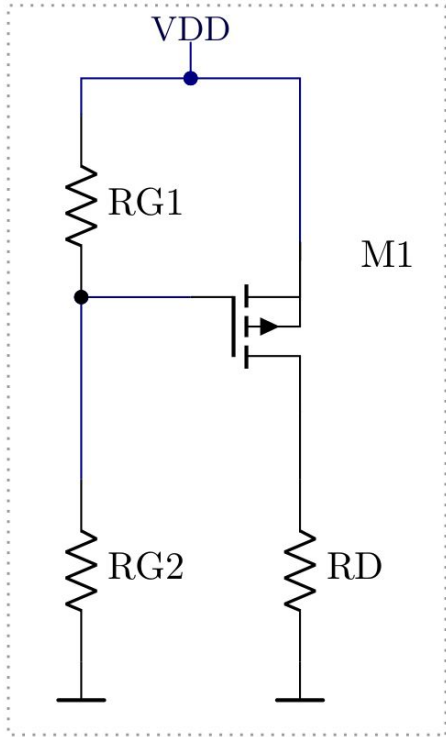


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

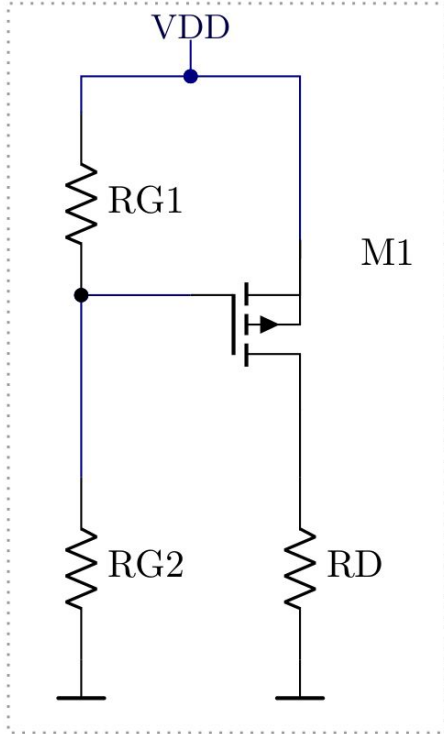Ahora sí pasamos al circuito de polarización:




# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

- Fuentes de continua

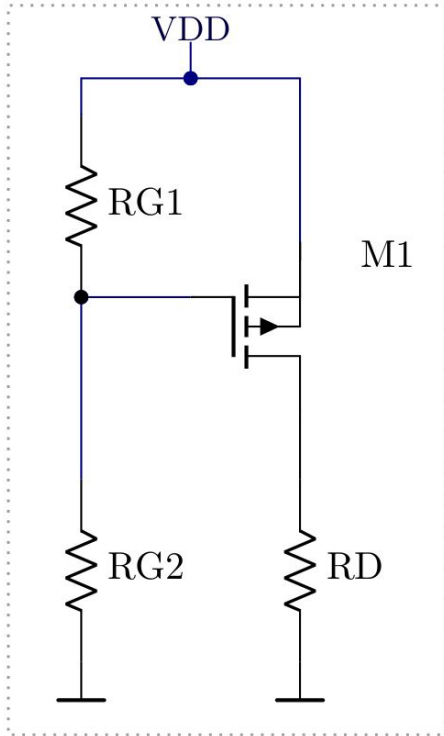


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

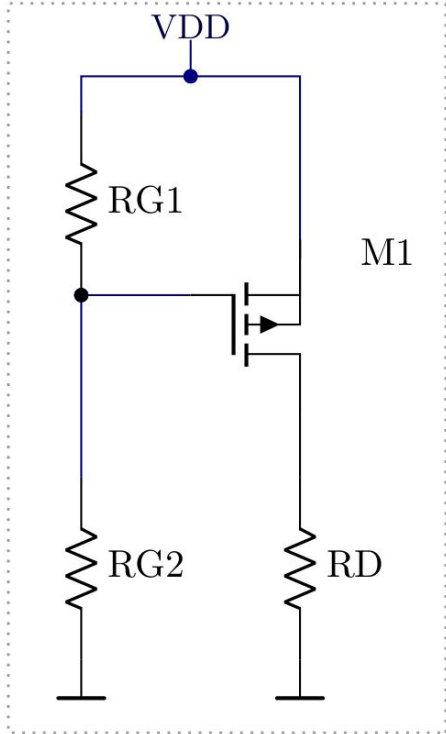- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos




# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

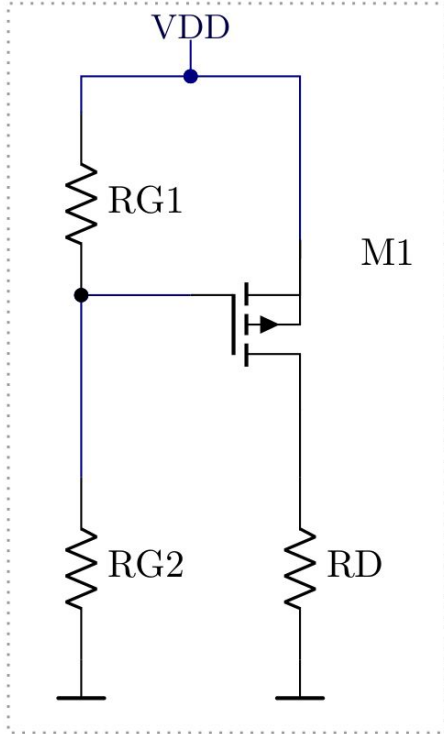- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos
- Modelo de “Gran Señal”



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos
- Modelo de “Gran Señal”

$$I_G = 0$$

$$I_D = f(V_{GS}, V_{DS}, V_{BS})$$

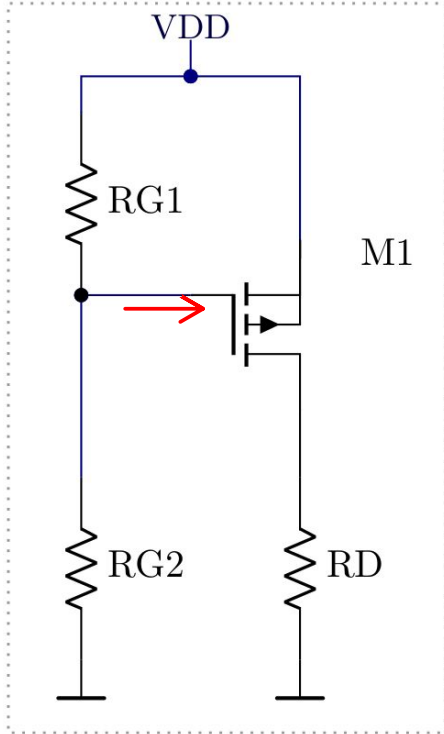

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos
- Modelo de “Gran Señal”

$$I_G = 0$$

$$I_D = f(V_{GS}, V_{DS}, V_{BS})$$

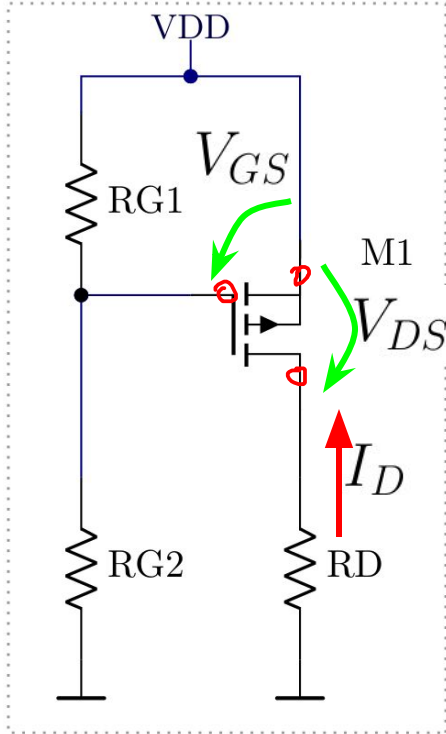



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$


$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos
- Modelo de "Gran Señal"

$$I_G = 0$$

$$I_D = f(V_{GS}, V_{DS}, V_{BS})$$

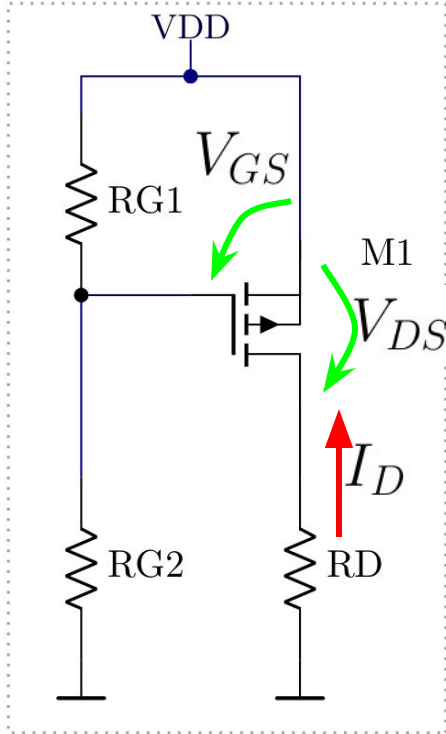

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{corte} \\ -k(2(V_{GS} - V_T) - V_{DS})V_{DS} & \text{triado} \\ \underbrace{-k(V_{GS} - V_T)^2}_{I_{D\text{-sat}}}[1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] & \text{saturación} \end{cases}$$

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$


$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

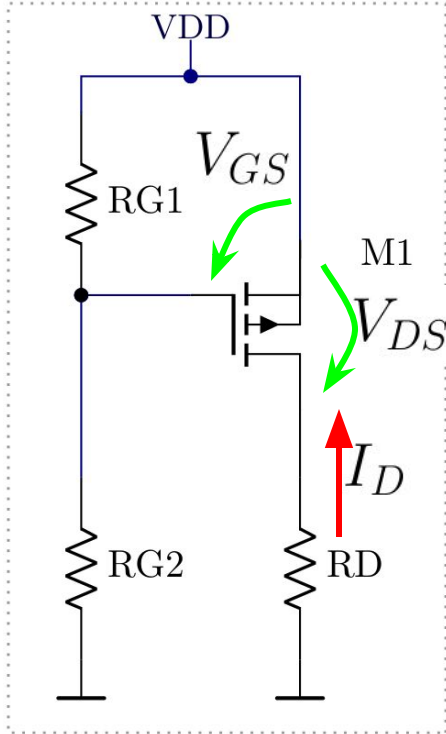- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos
- Modelo de "Gran Señal"  $\begin{cases} I_G = 0 \\ I_D = f(V_{GS}, V_{DS}, V_{BS}) \end{cases}$



$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{corte} \\ -k(2(V_{GS} - V_T) - V_{DS})V_{DS} & \text{triado} \\ \underbrace{-k(V_{GS} - V_T)^2}_{I_{D\text{-sat}}}[1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] & \text{saturación} \end{cases}$$

$$V_T(V_{BS}) = V_{FB} - 2\phi_n - \gamma\sqrt{2\phi_n + V_{BS}}$$


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Ahora sí pasamos al circuito de polarización:

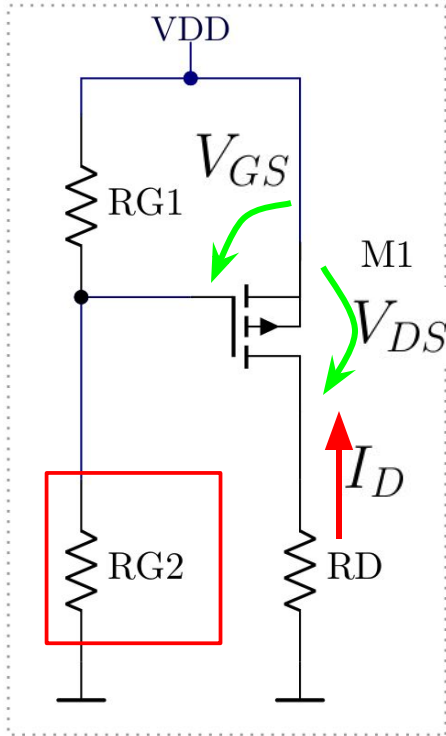- Fuentes de continua
- Capacitores = Circuitos abiertos  $I_G = 0$
- Modelo de "Gran Señal"  $I_D = f(V_{GS}, V_{DS}, V_{BS})$



$$I_D = \begin{cases} 0 \\ -k(2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2) \\ -k(V_{GS} - V_T)^2 \end{cases}$$

**Polarización: Debemos hallar "todas" las tensiones y corrientes de nuestro circuito:**

$$V_{GS}, V_{DS} \text{ e } I_D$$


**y el régimen de operación del MOS**

# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

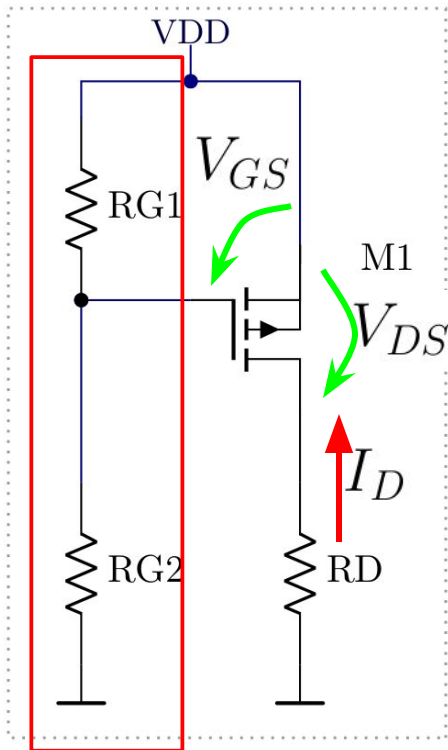
Mirando las curvas características del transistor:



**Transferencia**

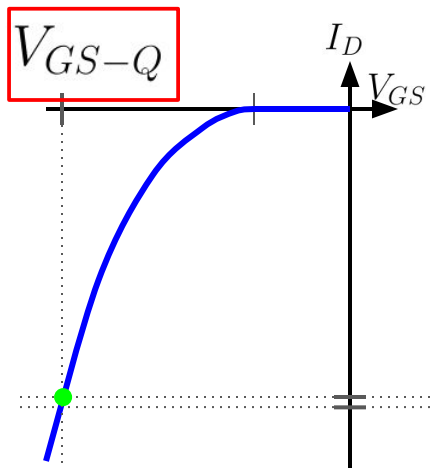

**Salida**

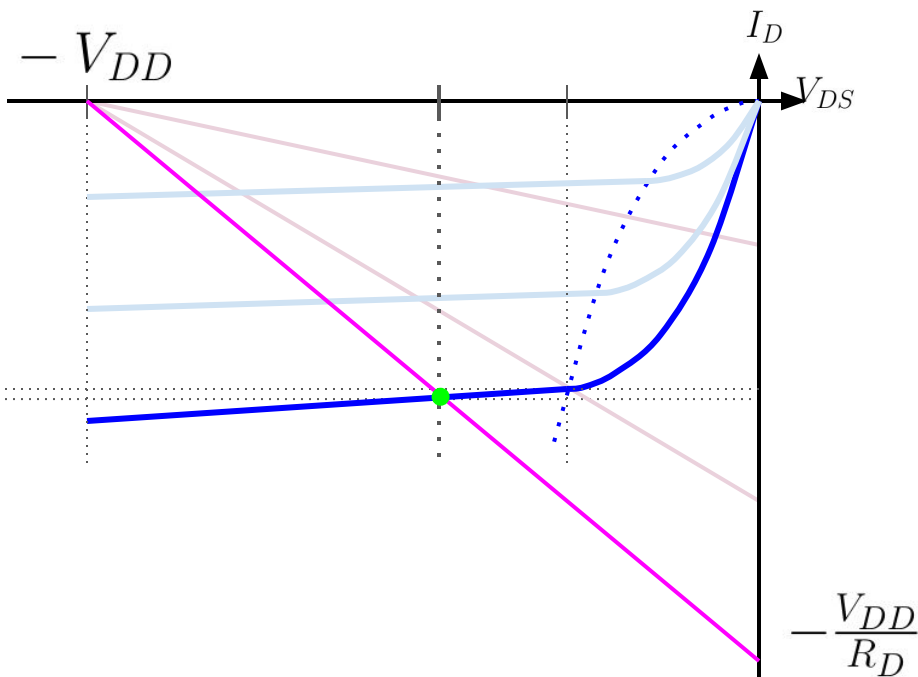


# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

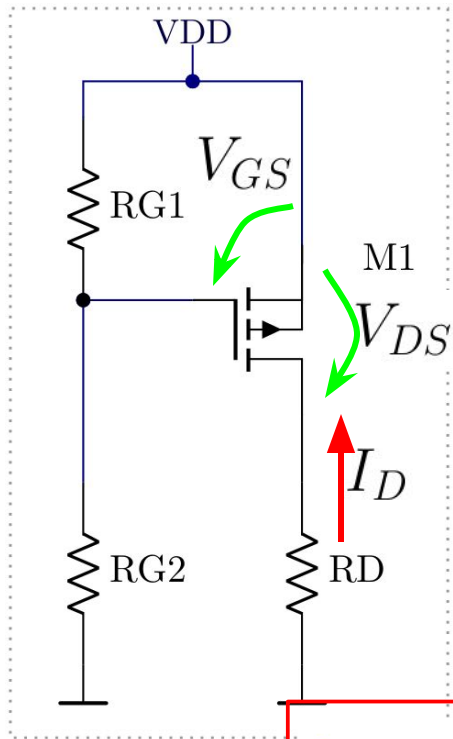
Mirando las curvas características del transistor:



**Transferencia**

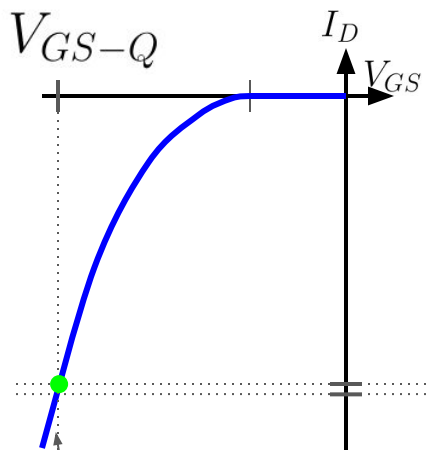

**Salida**

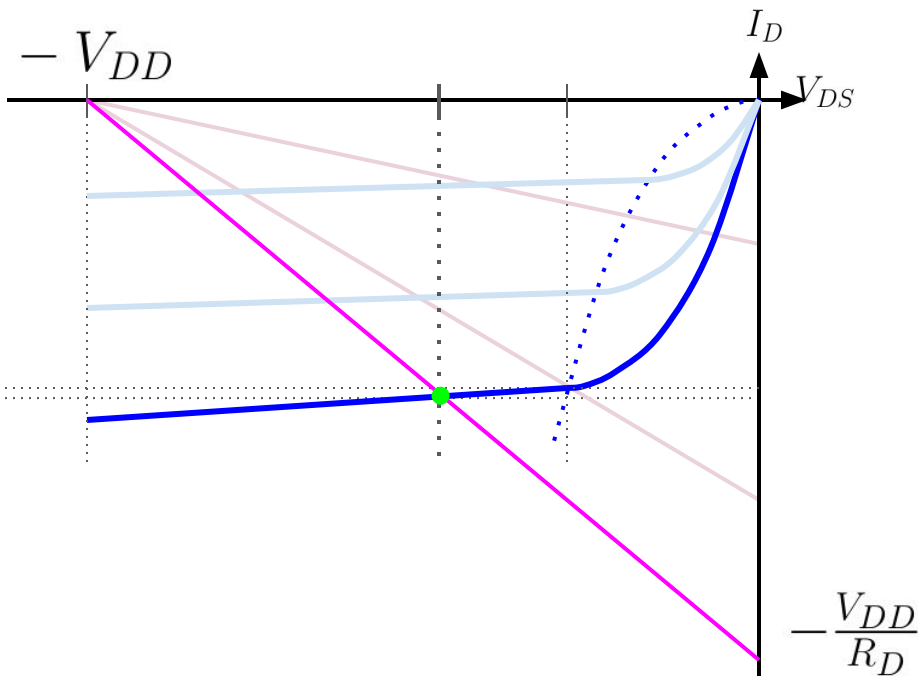


$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$

# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

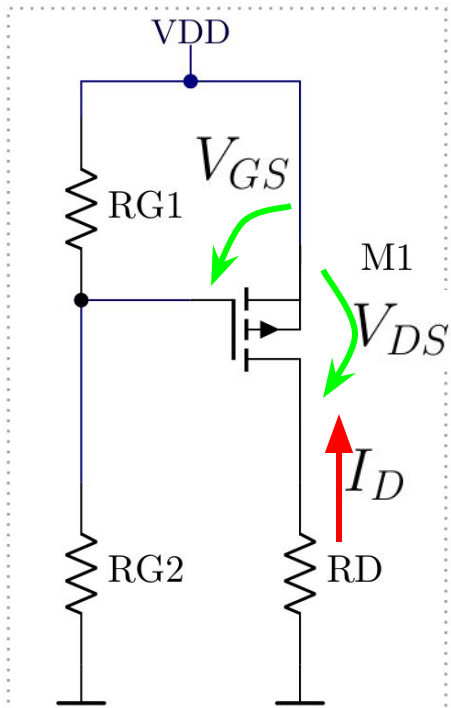
Mirando las curvas características del transistor:



**Transferencia**

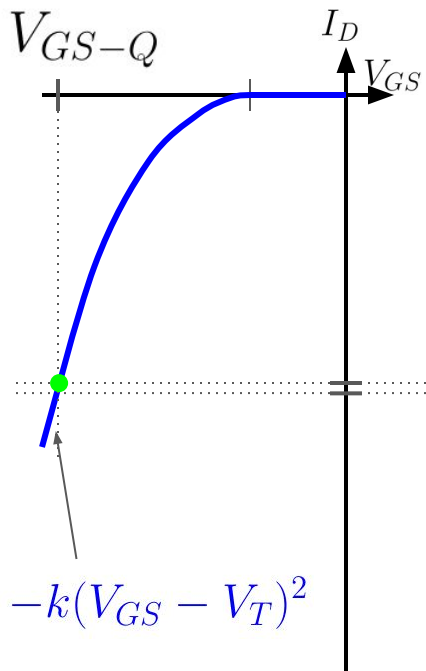

**Salida**

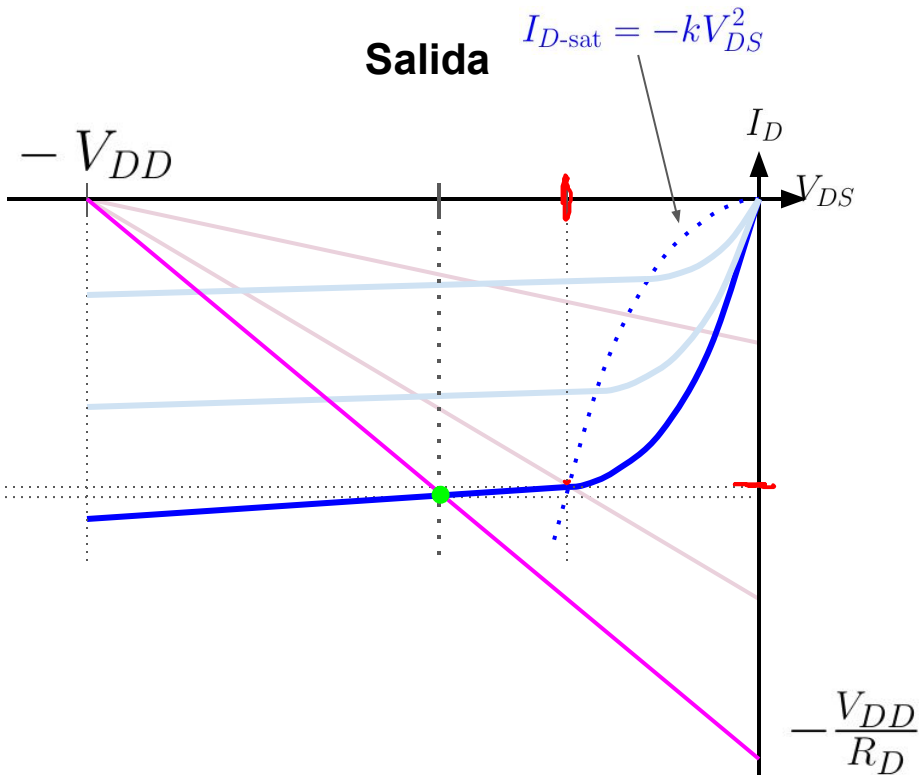


# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos	
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$	$\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$	$L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$	$\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$	$R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$	$V_{DD} = 5 \text{ V}$

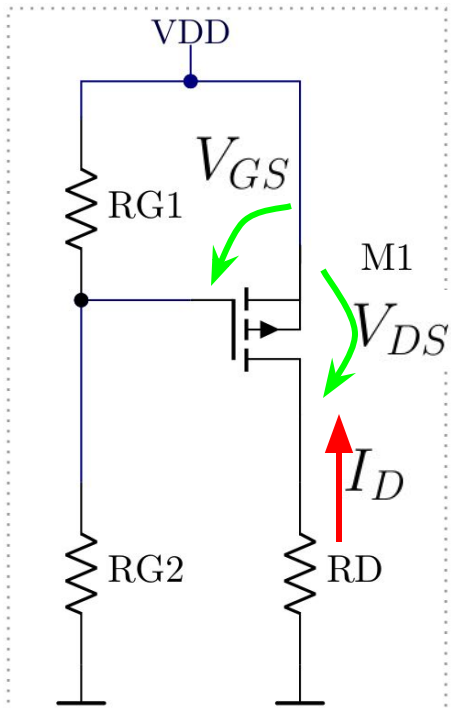
Mirando las curvas características del transistor:



**Transferencia**

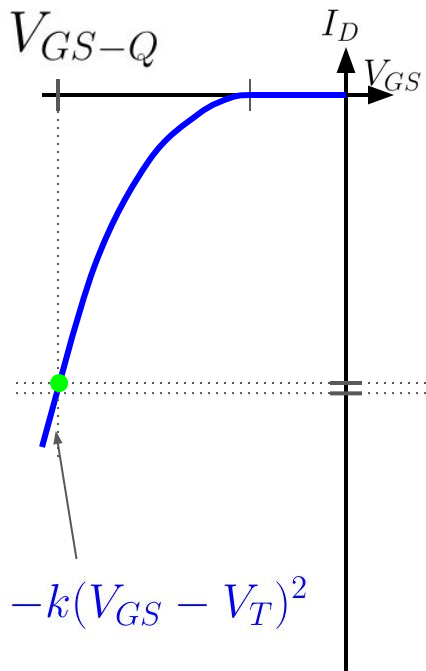

**Salida**

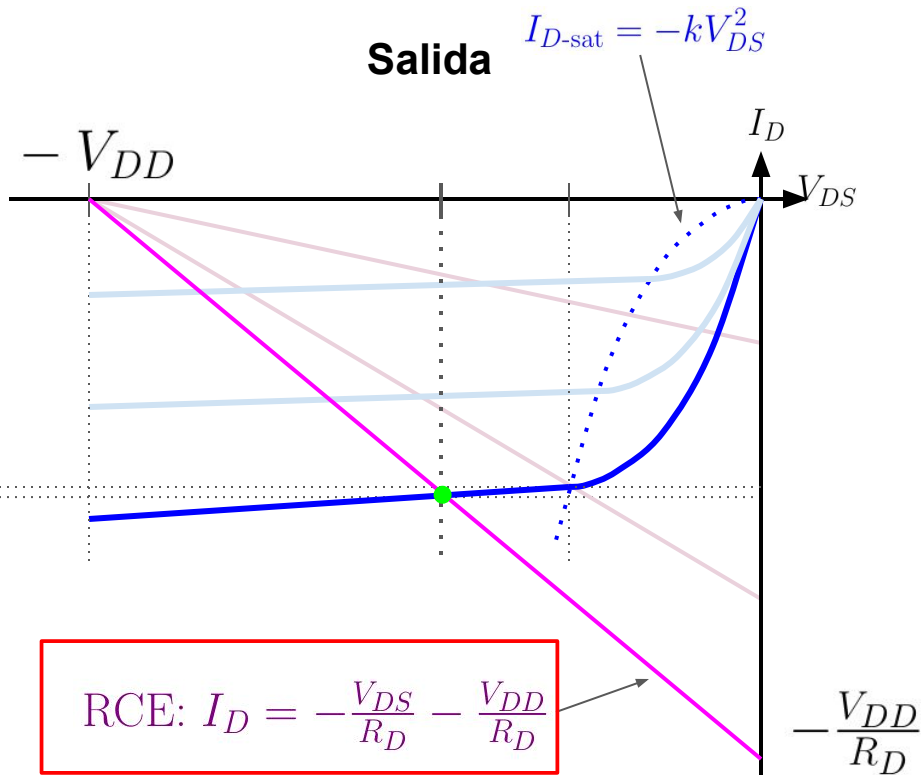


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

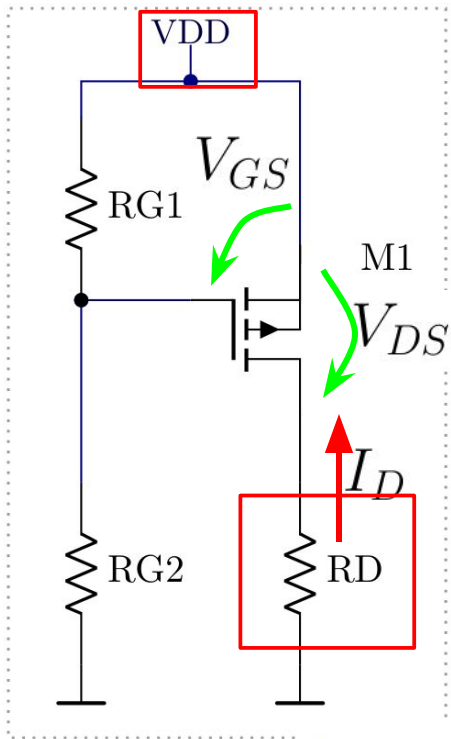Mirando las curvas características del transistor:




$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$

**Transferencia**

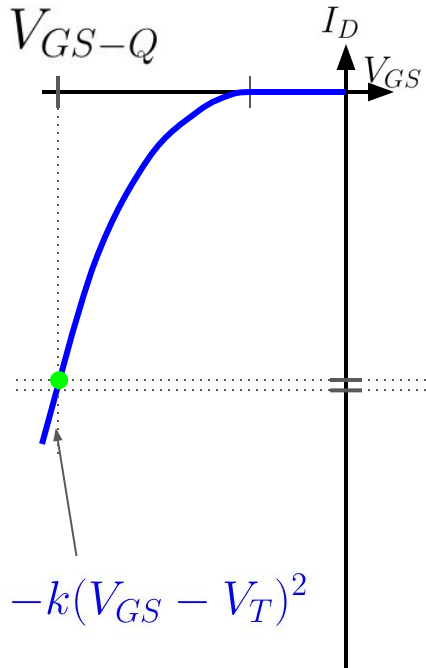

**Salida**

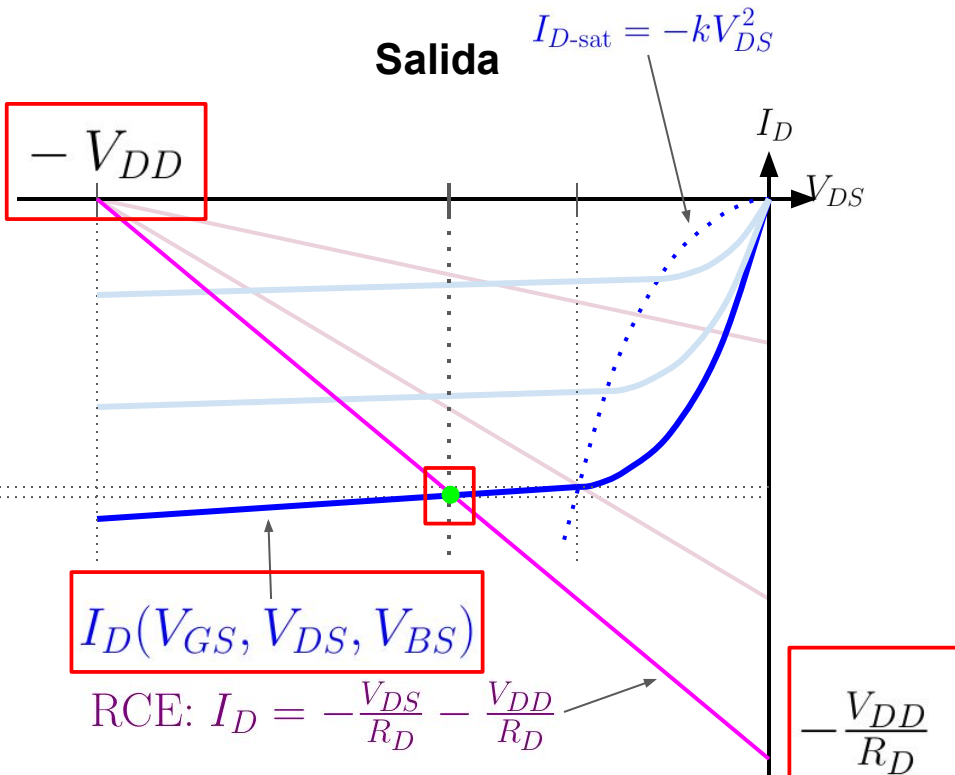

$$-\frac{V_{DD}}{R_D}$$




# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos	
$ V_T  = 0.8 \text{ V}$	$\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}$	$L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$	$\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$	$R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega$	$V_{DD} = 5 \text{ V}$

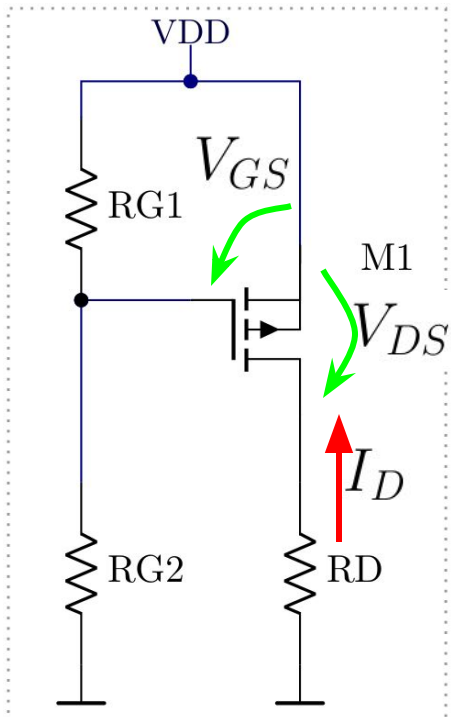Mirando las curvas características del transistor:




$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$

**Transferencia**

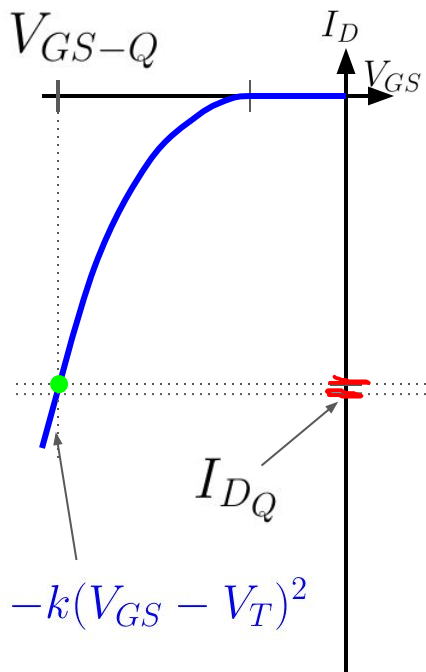

**Salida**


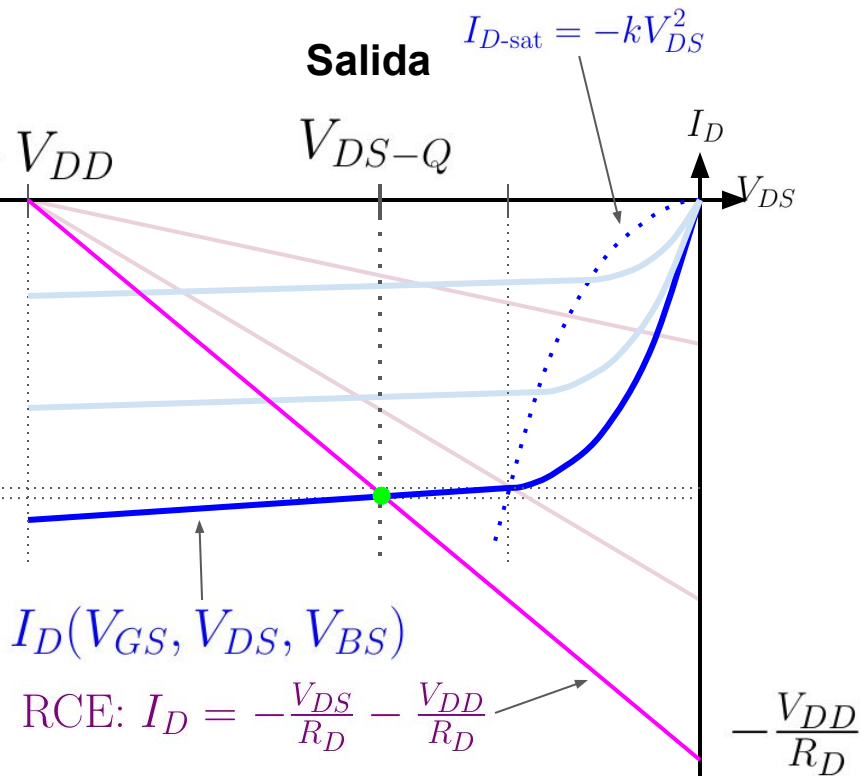


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

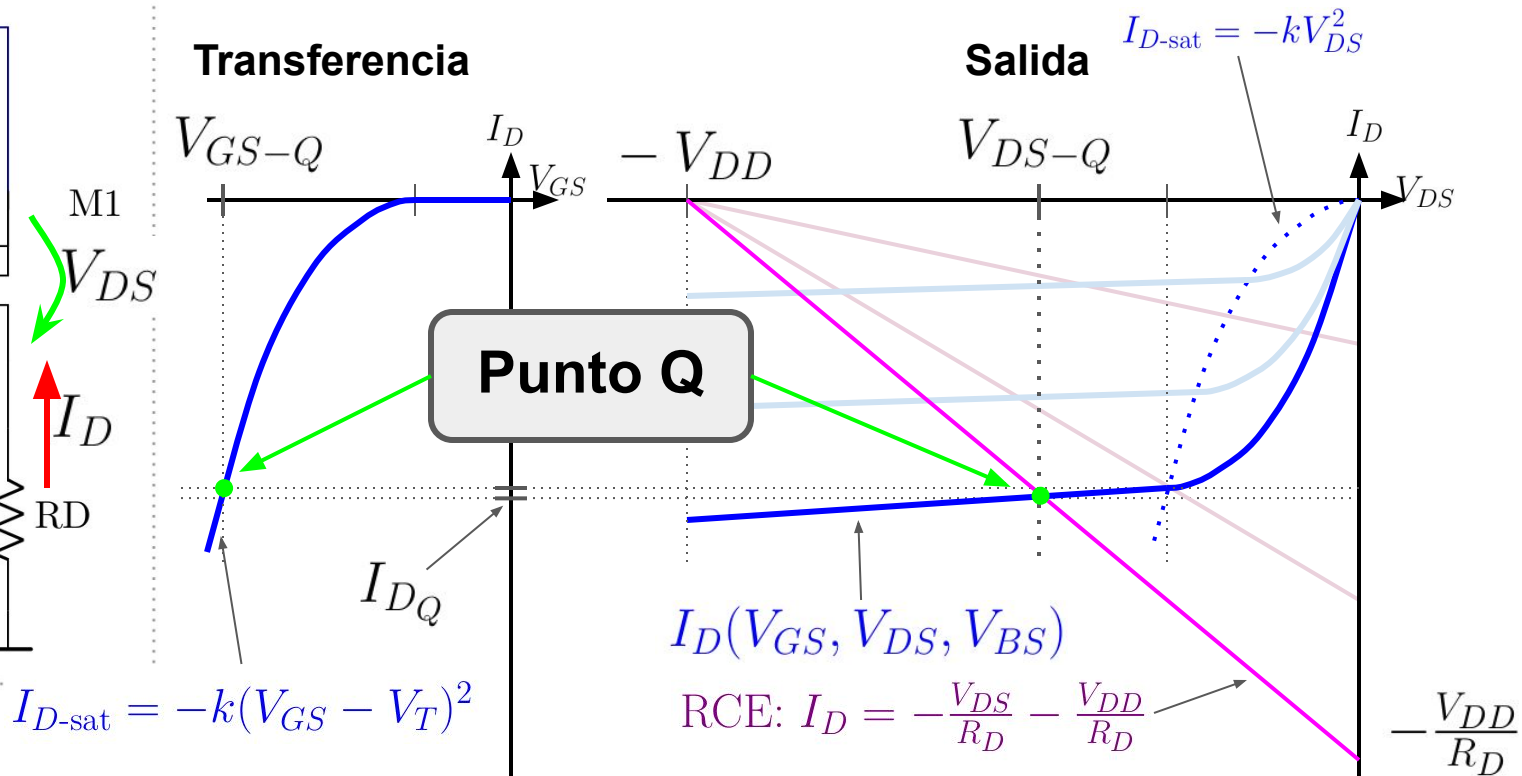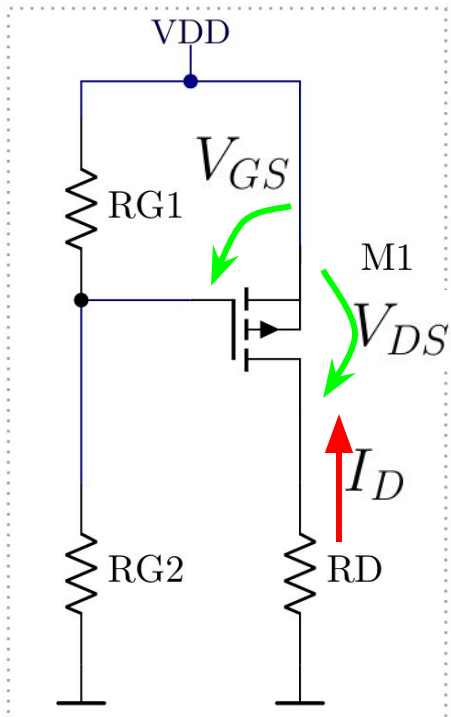Mirando las curvas características del transistor:



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Hallamos  $V_{GS}$ :

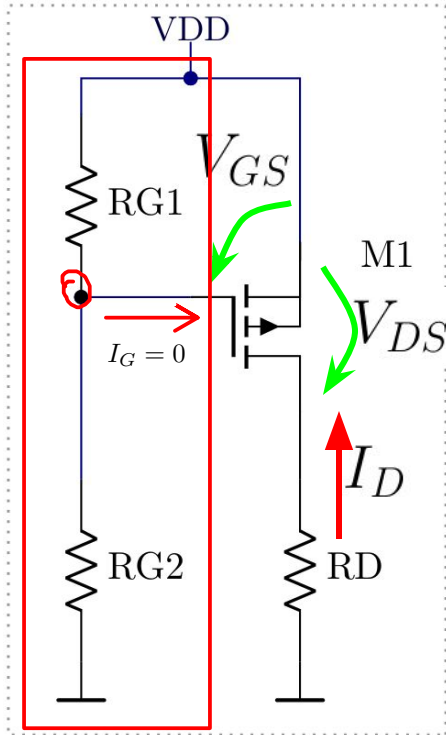

# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{GS}$ :

- Empezamos por  $V_G$ :
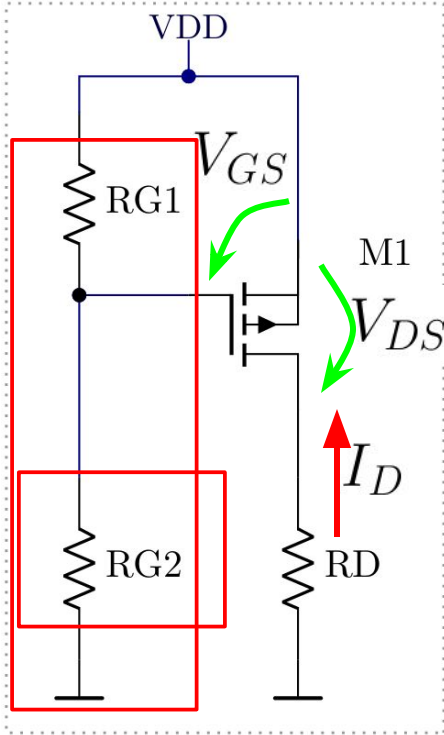
$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$



# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{GS}$ :

- Empezamos por  $V_G$ :
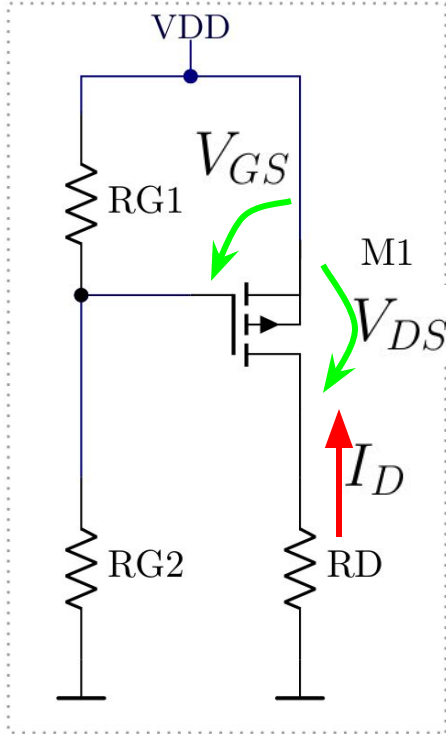
$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 5 \text{ V} \frac{370}{370 + 130}$$



# 1. Polarización


$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{GS}$ :

- Empezamos por  $V_G$ :
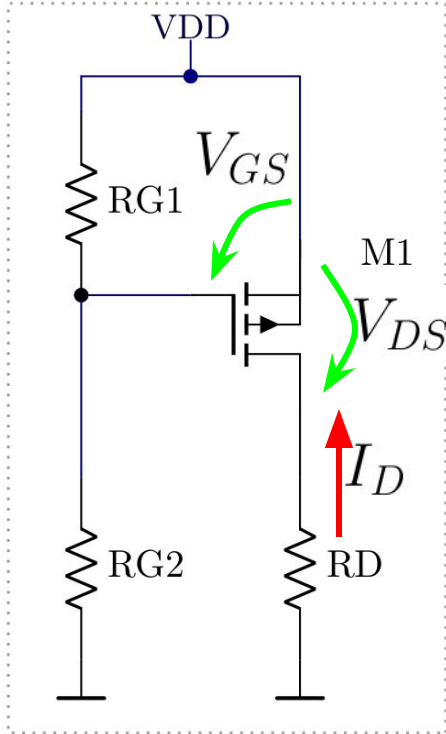
$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 5 \text{ V} \frac{370}{370 + 130} = 3.7 \text{ V}$$




# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{GS}$ :

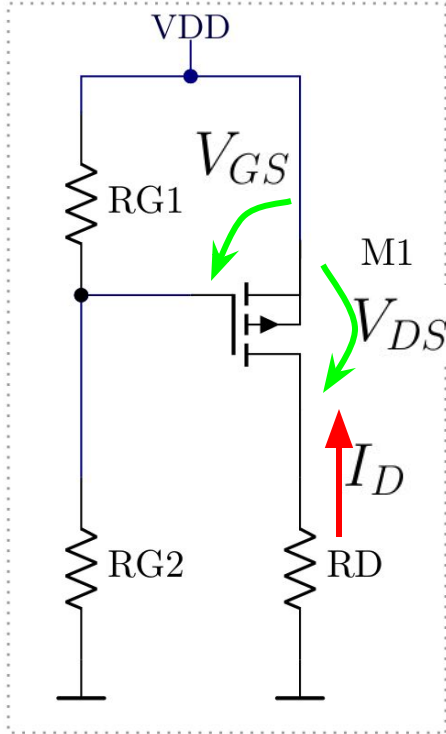

- Empezamos por  $V_G$ :

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 5 \text{ V} \frac{370}{370 + 130} = 3.7 \text{ V}$$

- Luego  $V_{GS}$ :

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$
$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$
$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$
$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$
$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$


Hallamos  $V_{GS}$ :

- Empezamos por  $V_G$ :

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 5 \text{ V} \frac{370}{370 + 130} = 3.7 \text{ V}$$

- Luego  $V_{GS}$ :
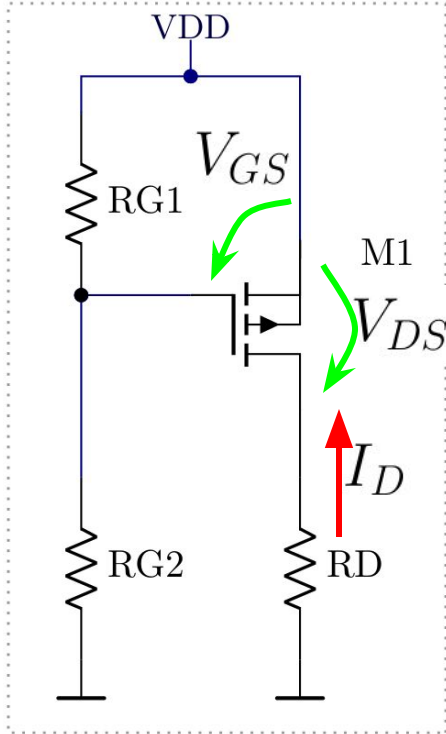
$$V_{GS} = V_G - V_S = 3.7 \text{ V} - 5 \text{ V} = -1.3 \text{ V}$$





# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$$


$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

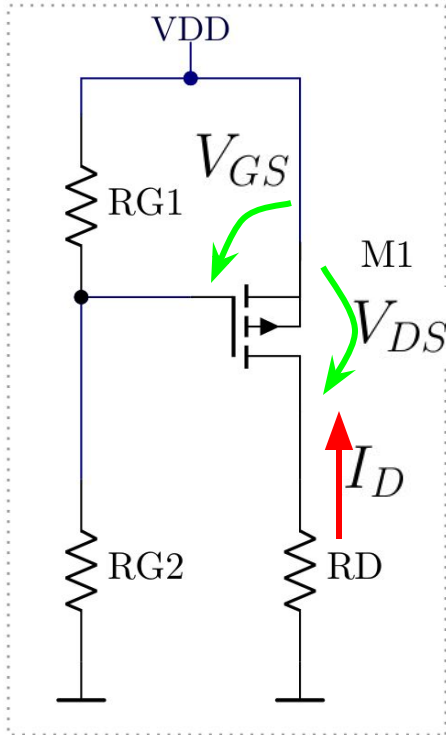


# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

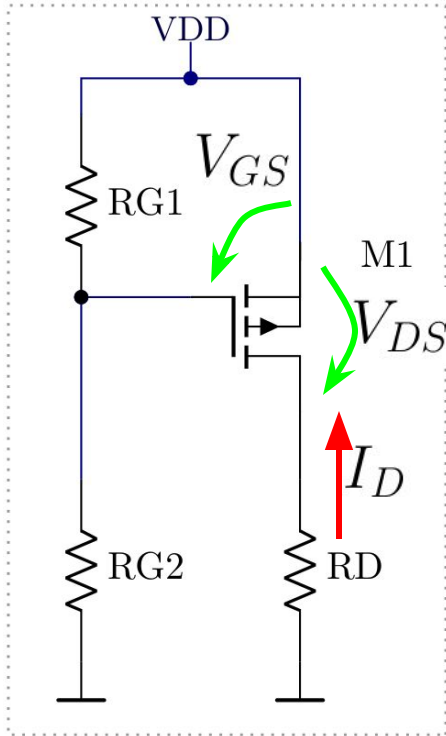

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{DS\text{-sat}} = V_{GS} - V_T$$

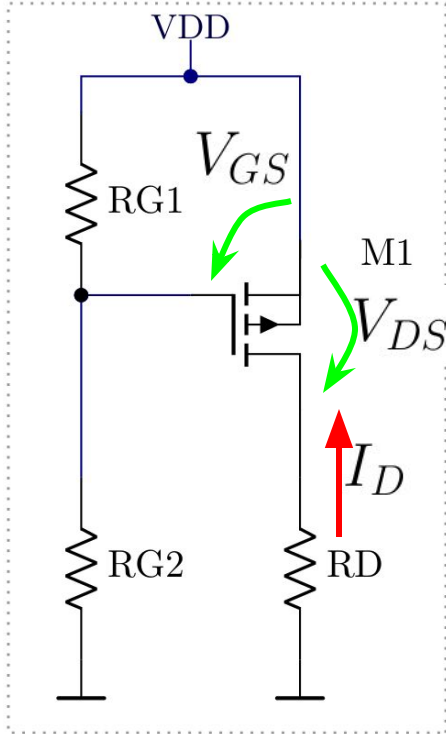

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$\begin{aligned} I_{D\text{-sat}} &= -k(V_{GS} - V_T)^2 \\ &= -320 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (0.5 \text{ V})^2 = -80 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$V_{DS\text{-sat}} = V_{GS} - V_T$$

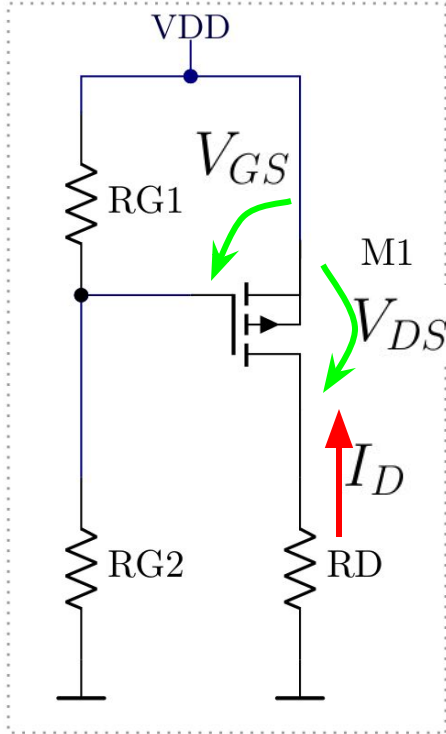

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$


Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$\begin{aligned} I_{D\text{-sat}} &= -k(V_{GS} - V_T)^2 \\ &= -320 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (0.5 \text{ V})^2 = -80 \mu\text{A} \end{aligned}$$
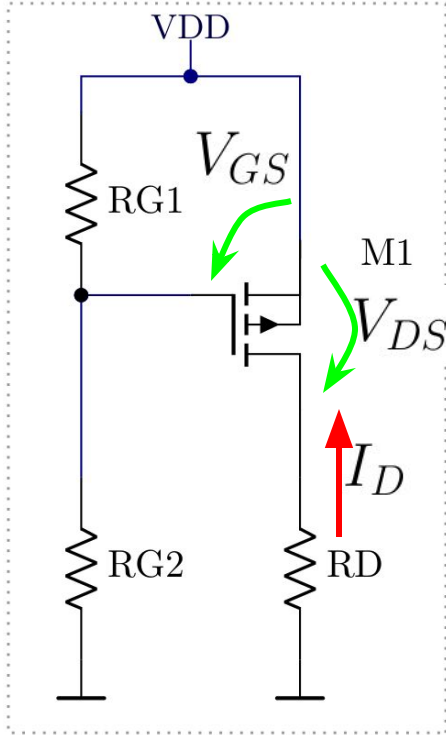
$$V_{DS\text{-sat}} = V_{GS} - V_T = -0.5 \text{ V}$$



# 1. Polarización

$$V_T = 0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$
$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{D\text{S-sat}} = 0.5 \text{ V}$$


Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$
$$= -320 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (0.5 \text{ V})^2 = -80 \mu\text{A}$$
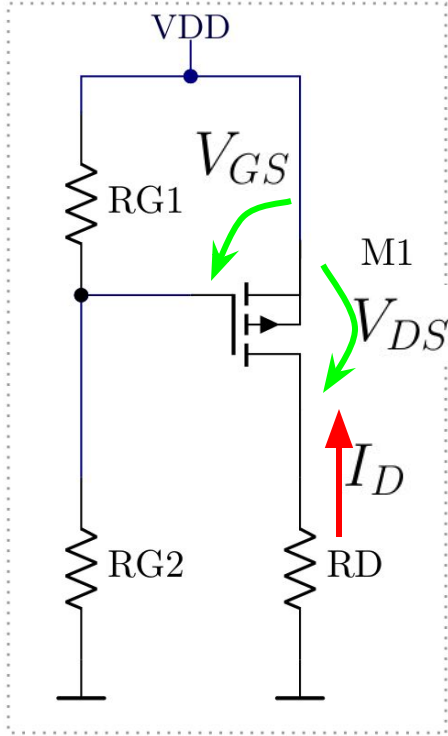
$$V_{D\text{S-sat}} = V_{GS} - V_T = -0.5 \text{ V}$$



# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5 \text{ V}$

**Datos**  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$



Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :

- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$I_{D\text{-sat}} = -k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$= -320 \mu\text{A}$$

$$V_{DS\text{-sat}} =$$

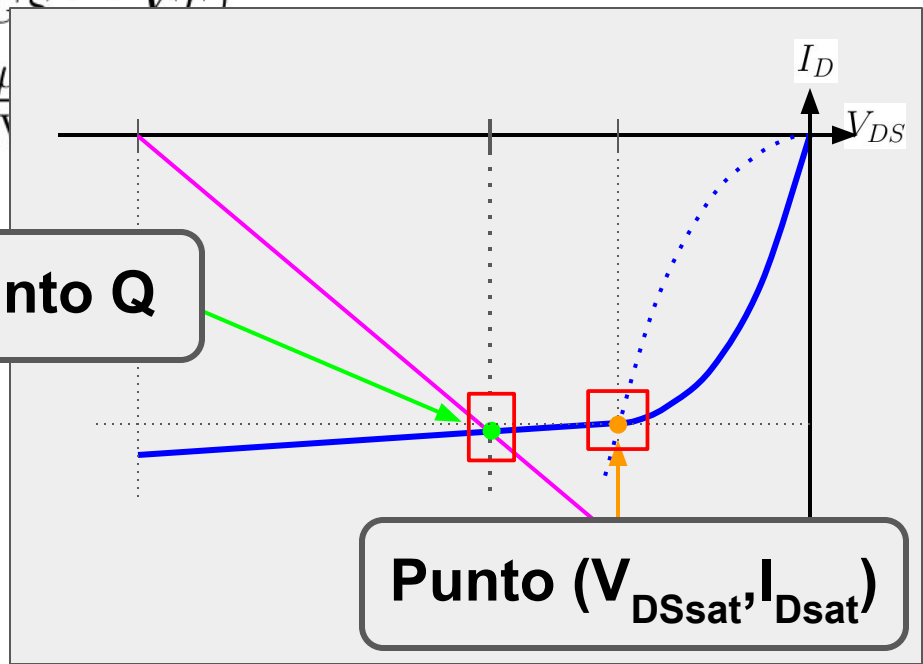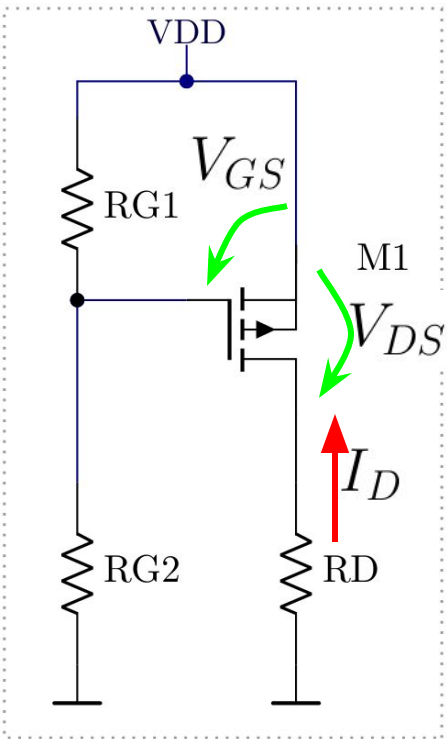

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{DS\text{-sat}} = 0.5\text{V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Hallamos  $V_{DS}$  e  $I_D$ :


- Supongo SATURACIÓN entonces:

$$\begin{aligned} I_{D\text{-sat}} &= -k(V_{GS} - V_T)^2 \\ &= -320 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} (0.5 \text{ V})^2 = -80 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$V_{DS\text{-sat}} = V_{GS} - V_T = -0.5 \text{ V}$$

$$I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})]$$

$$-I_D R_D - V_{DS} = V_{DD}$$

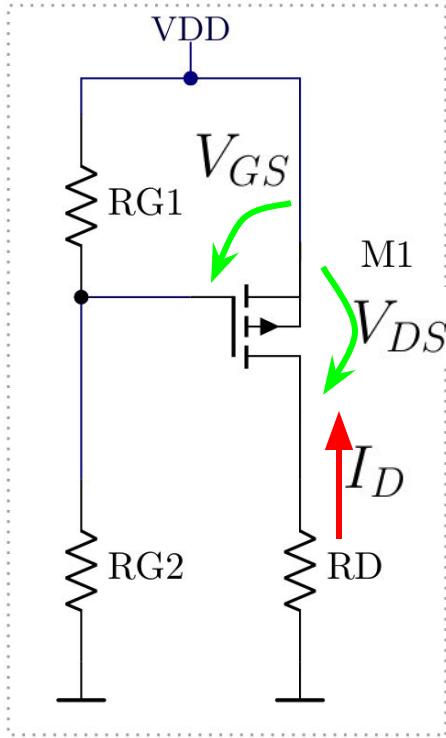



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{D\text{S-sat}} = 0.5\text{V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$


$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos nuestro problema:

$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{D\text{S}} - V_{D\text{S-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{D\text{S}} = V_{D\text{D}} \end{cases}$$

- Por simulación
- Despejando
- Iterando

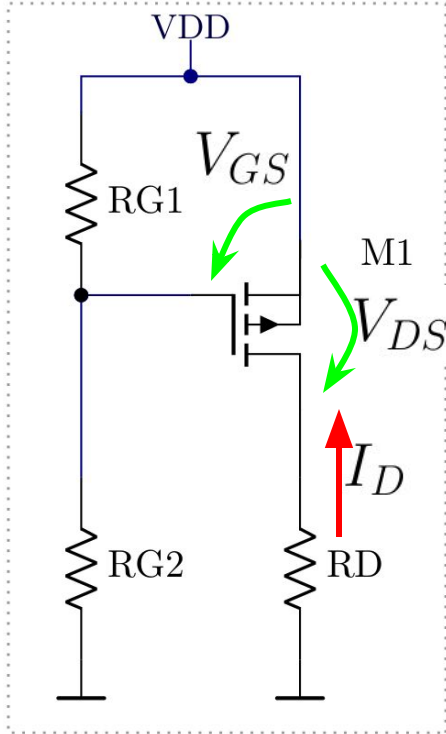

# 1. Polarización



$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5\text{V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos nuestro problema:

$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} + V_{GS})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = 0 \end{cases}$$

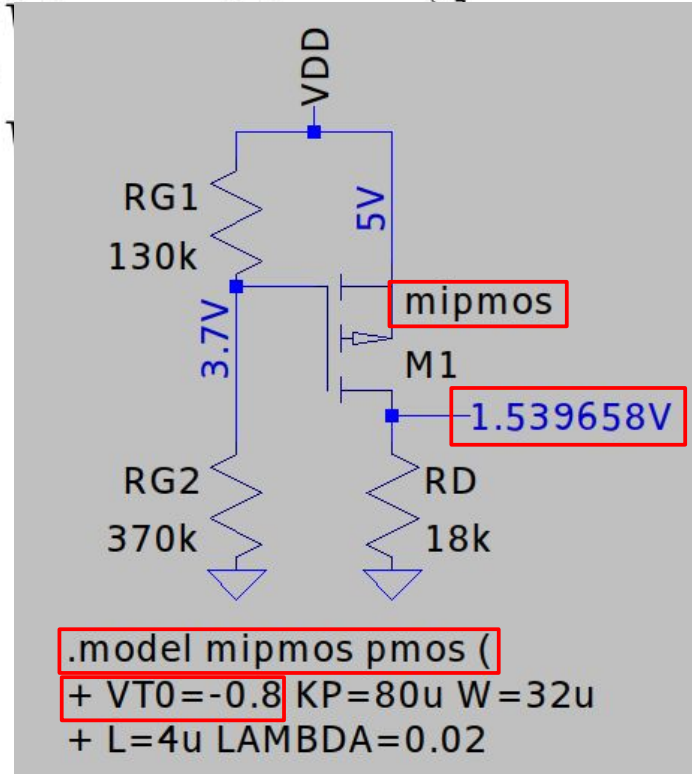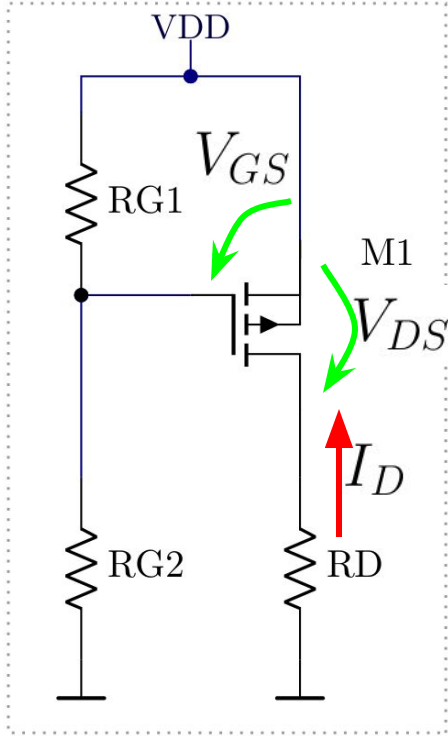- **Por simulación**
- Despejando
- Iterando




# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$


Resolvemos nuestro problema:
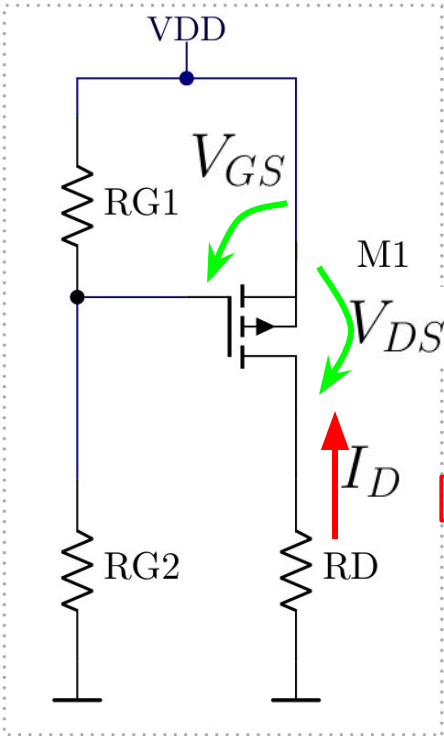
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} + V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = 0 \end{cases}$$



```

*Z:\home\fcachigna\Downloads\dispo\ejercicio_sema... x
--- Operating Point ---
V(n002):      1.53966      voltage
V(n001):      3.7         voltage
V(vdd):       5           voltage
Id(M1):      -8.55366e-05 device_current
Ig(M1):      -0           device_current
Ib(M1):      3.47034e-12  device_current
Is(M1):      8.55366e-05  device_current
I(Rg1):      1e-05        device_current
I(Rg2):      1e-05        device_current
I(Rd):       8.55366e-05  device_current
I(V1):      -9.55366e-05  device_current
    
```

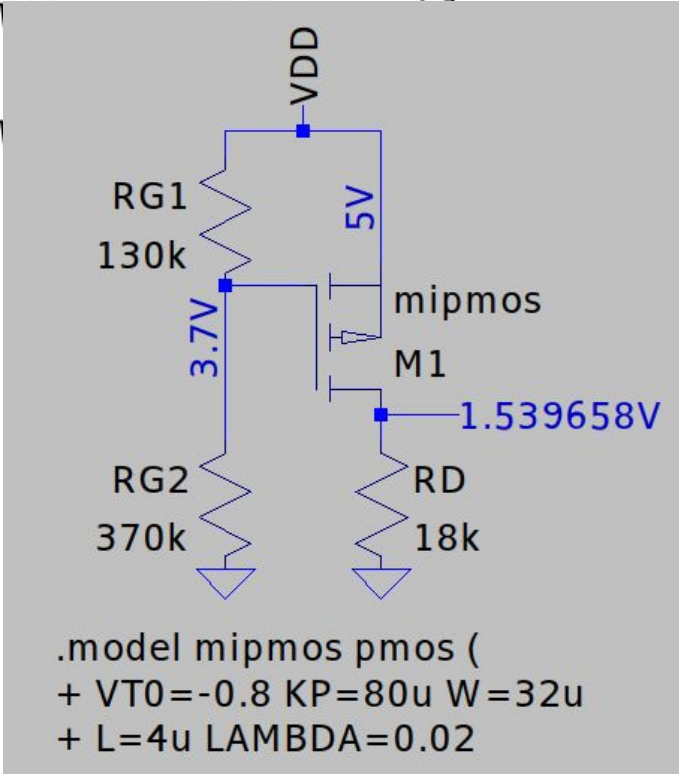


# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos nuestro problema:

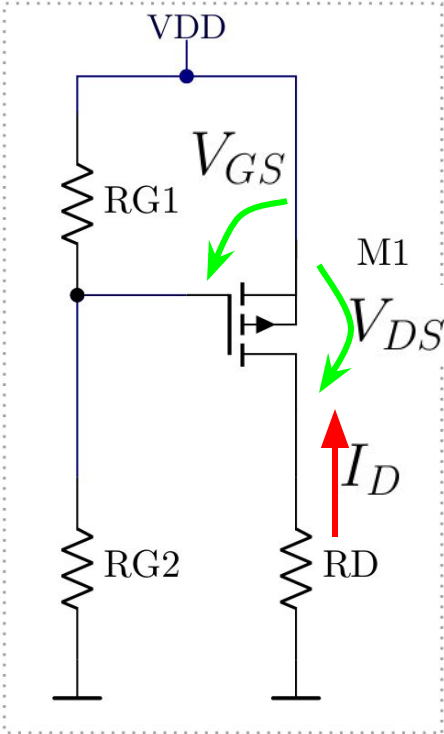
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = 0 \end{cases}$$



```

--- Operating Point ---
V(n002):      1.53966      voltage
V(n001):      3.7         voltage
V(vdd):       5           voltage
Id(M1):       -8.55366e-05 device_current
Ig(M1):       -0          device_current
Ib(M1):       3.47034e-12 device_current
Is(M1):       8.55366e-05 device_current
I(Rg1):       1e-05       device_current
I(Rg2):       1e-05       device_current
I(Rd):        8.55366e-05 device_current
I(V1):        -9.55366e-05 device_current
    
```

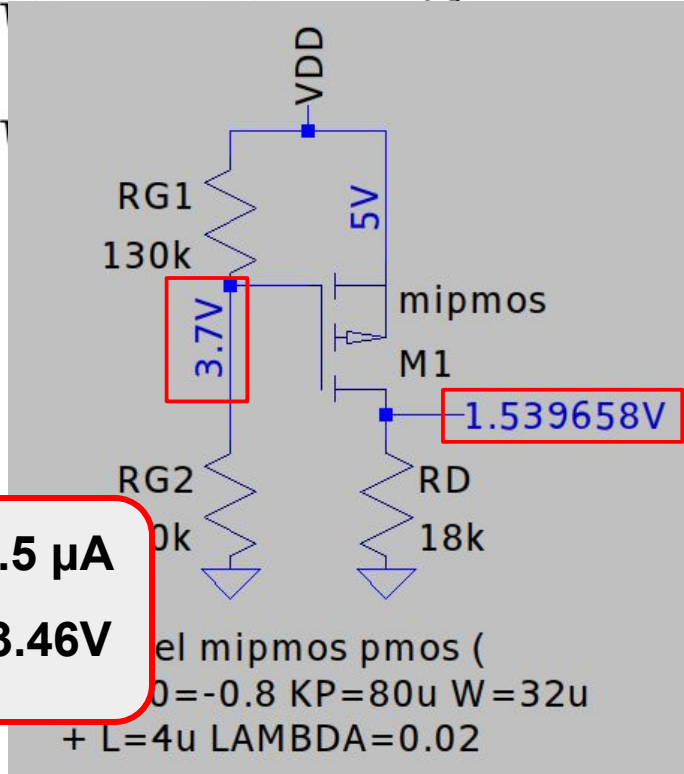$I_D = -85.5 \mu\text{A}$   
 $V_{DS} = -3.46 \text{ V}$



# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{D\text{S-sat}} = 0.5 \text{ V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$


$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos nuestro problema:

$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{D\text{S}} - V_{D\text{S-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{D\text{S}} = V_{DD} \end{cases}$$

- Por simulación
- **Despejando**
- Iterando
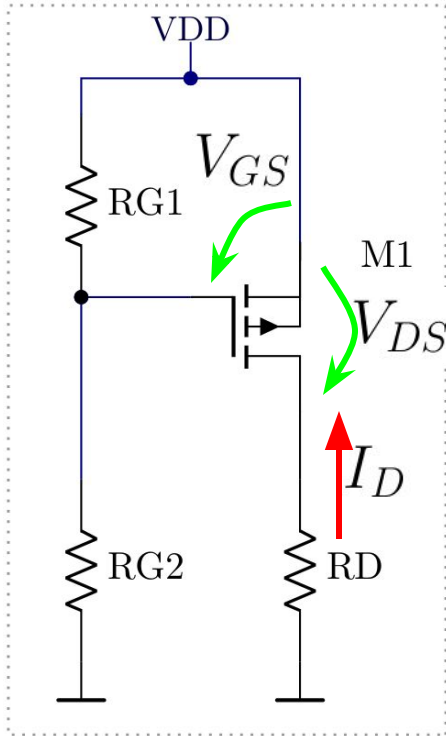
$$V_{D\text{S}} = \frac{\frac{V_{DD}}{R_D I_{D\text{-sat}} \lambda} + \frac{1}{\lambda} + V_{D\text{S-sat}}}{1 - \frac{1}{R_D I_{D\text{-sat}} \lambda}}$$




# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5 \text{ V}$

**Datos**  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos nuestro problema:
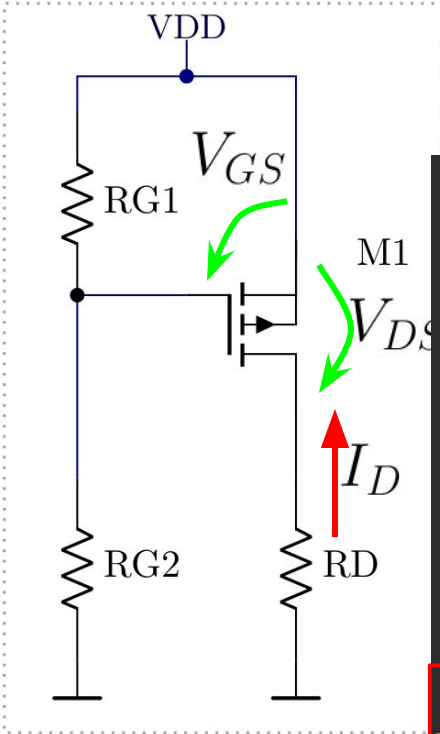
$$I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})]$$



```

18
17 mupcox = 80e-6;
16 W = 32;
15 L = 4;
14
13 vdd = 5
12 rd = 18e3
11 lambda = 0.02
10 vt = -0.8;
9 vgs = -1.3;
8
7 k = mupcox/2*W/L
6
5 idsat = -k*(vgs-vt)^2
4 vdssat = vgs-vt
3
2
1 vds = (vdd/(rd*idsat*lambda)+1/lambda+vdssat)/ ...
26 [1-1/(rd*idsat*lambda)]
1 id = idsat*(1-lambda*(vds-vdssat))
    
```

$$\frac{1}{R_D I_{D\text{-sat}} \lambda} + \frac{1}{\lambda} + V_{DS\text{-sat}}$$

**vds = -3.4743**  
**id = -0.000084759**


# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = 0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos nuestro problema:
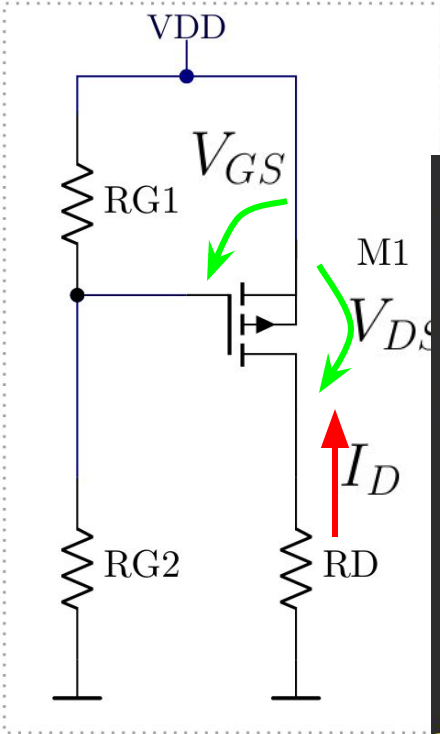
$$I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})]$$



```

18
17 mupcox = 80e-6;
16 W = 32;
15 L = 4;
14
13 vdd = 5
12 rd = 18e3
11 lambda = 0.02
10 vt = -0.8;
9 vgs = -1.3;
8
7 k = mupcox/2*W/L
6
5 idsat = -k*(vgs-vt)^2
4 vdssat = vgs-vt
3
2
1 vds = (vdd/(rd*idsat*lambda)+1/lambda+vdssat)/ ...
26 [1-1/(rd*idsat*lambda)]
1 id = idsat*(1-lambda*(vds-vdssat))
    
```

$$\frac{1}{R_D I_{D\text{-sat}} \lambda} + \frac{1}{\lambda} + V_{DS\text{-sat}}$$

**vds = -3.4743**  
**id = -0.000084759**

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{D\text{S-sat}} = 0.5\text{V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$


$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos nuestro problema:

$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{D\text{S-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{DD} \end{cases}$$

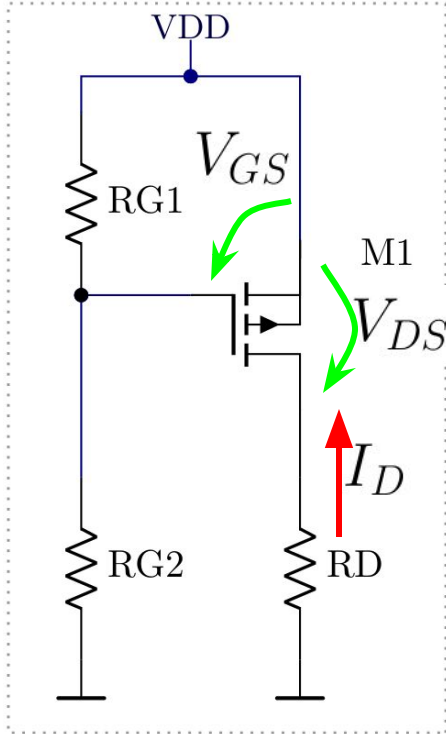- Por simulación
- Despejando
- **Iterando**







# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

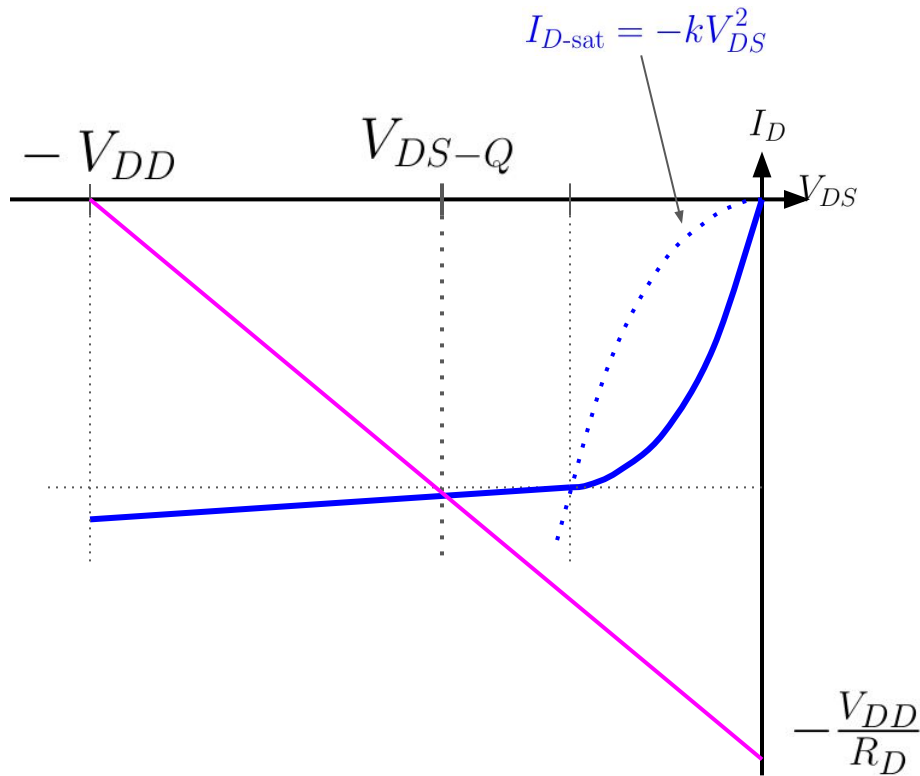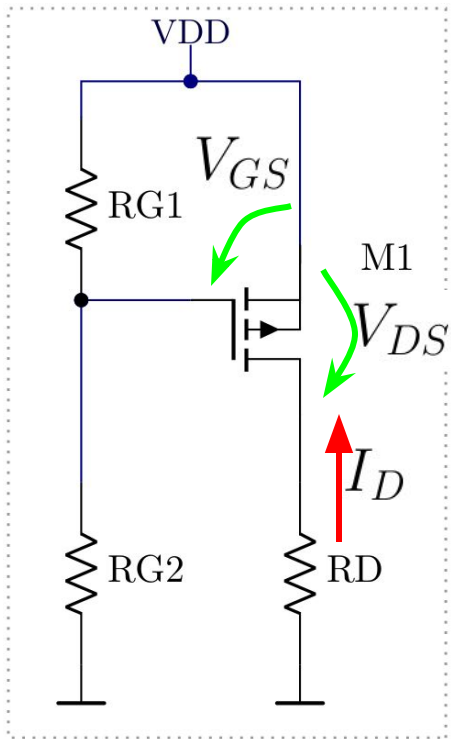

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

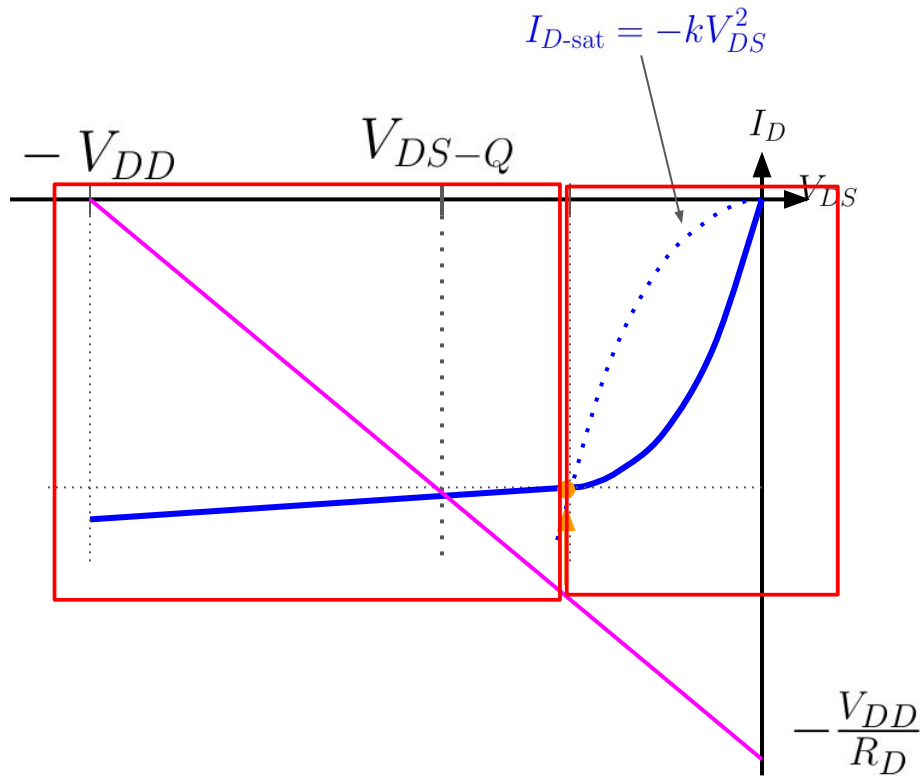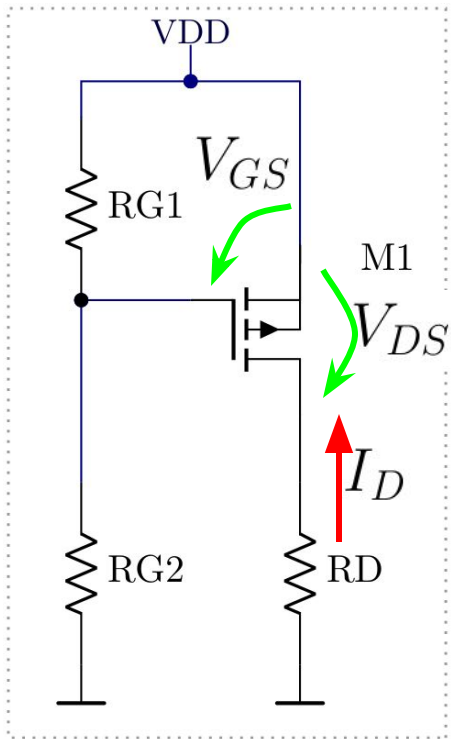

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

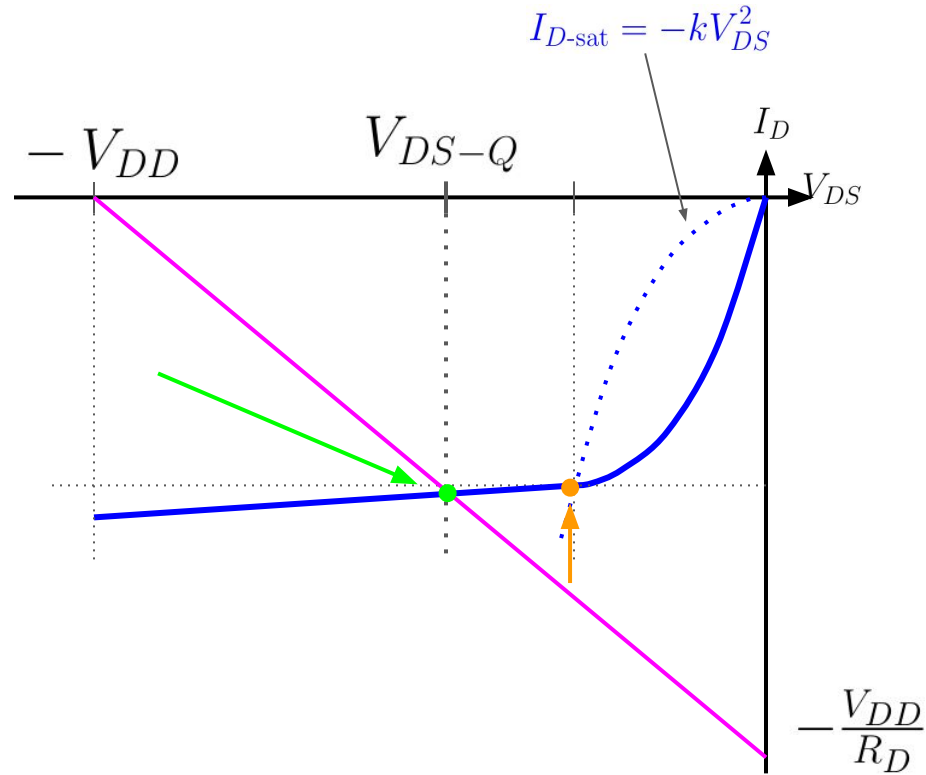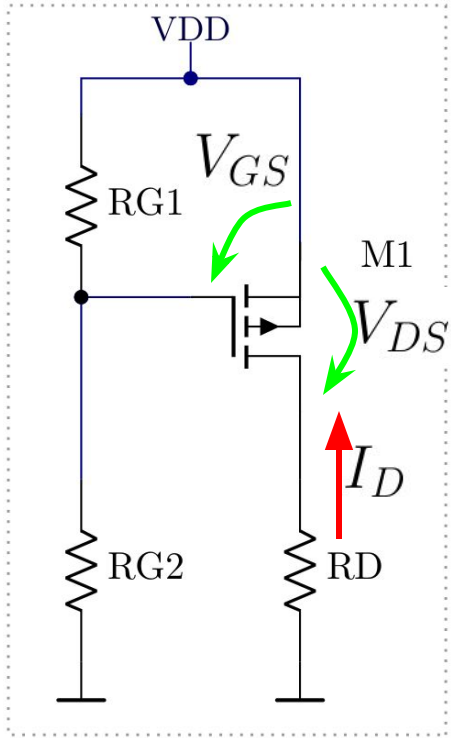

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

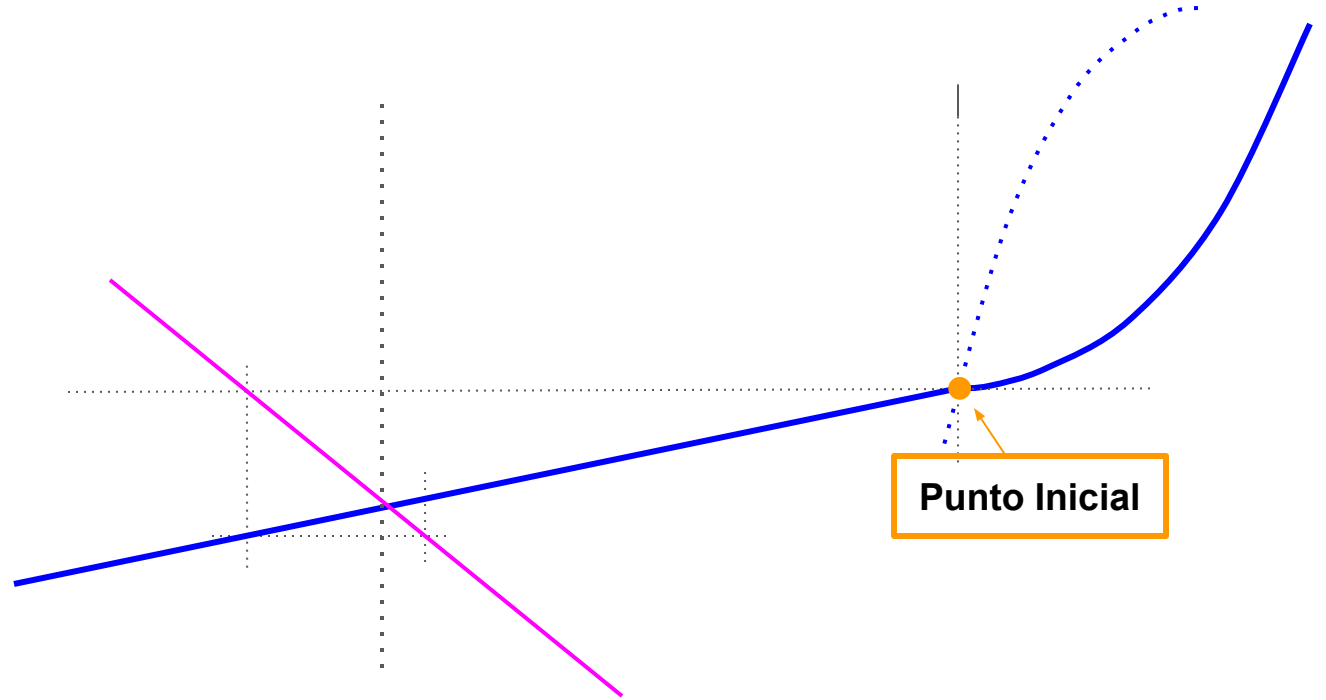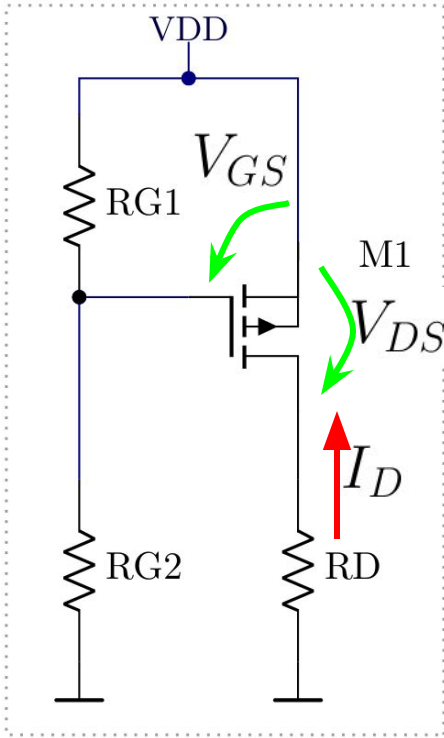

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

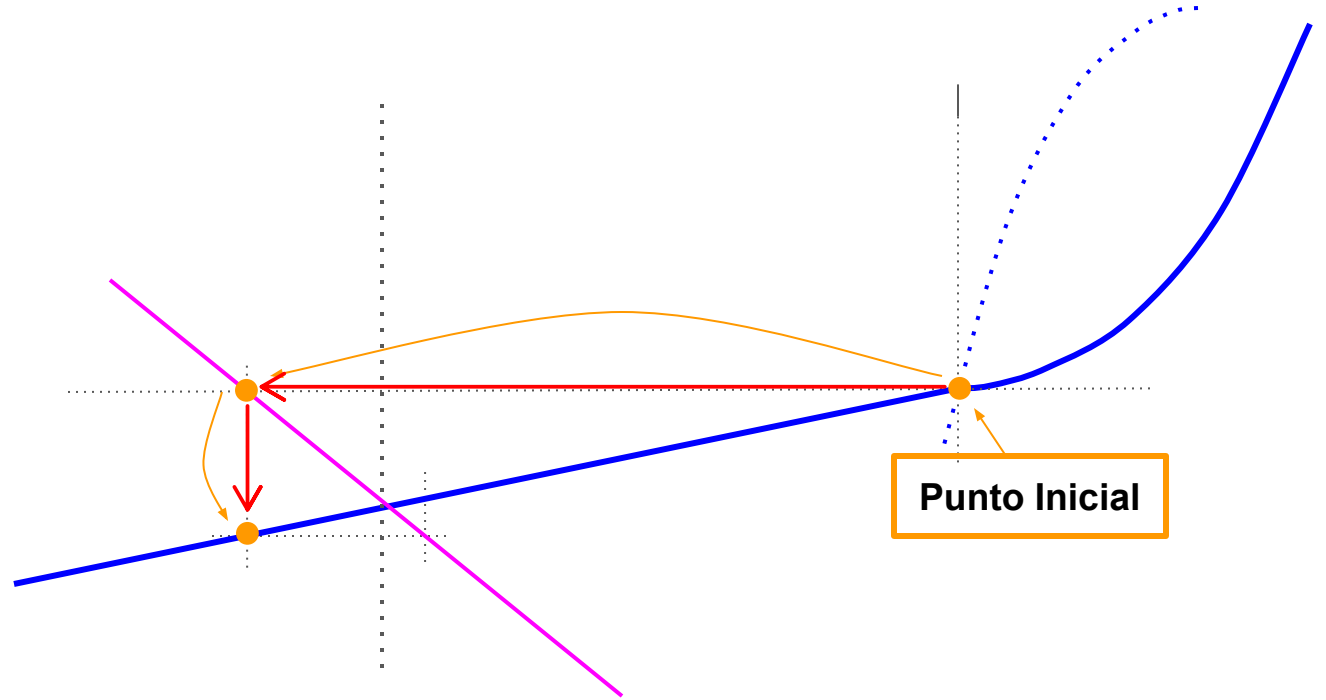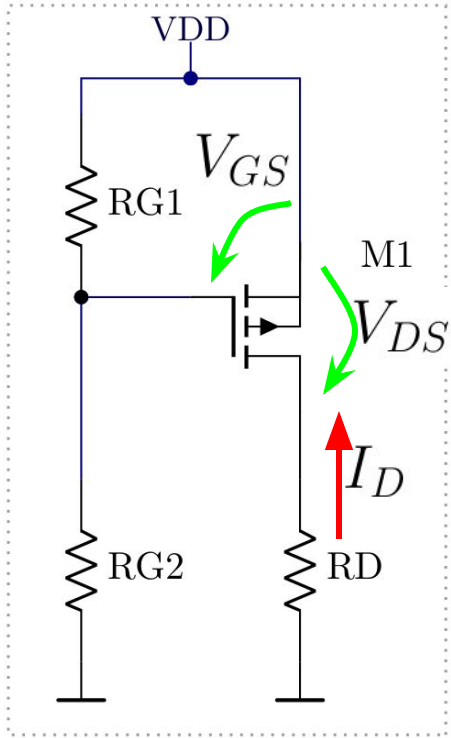

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$



Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

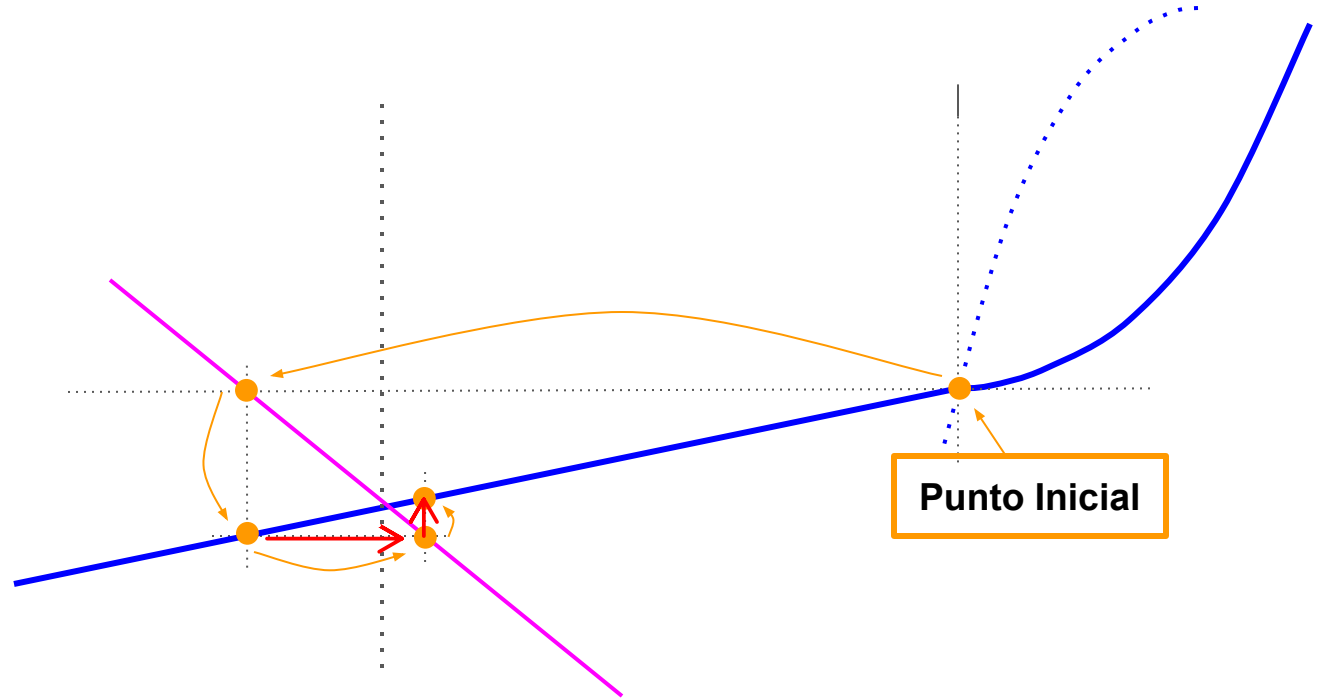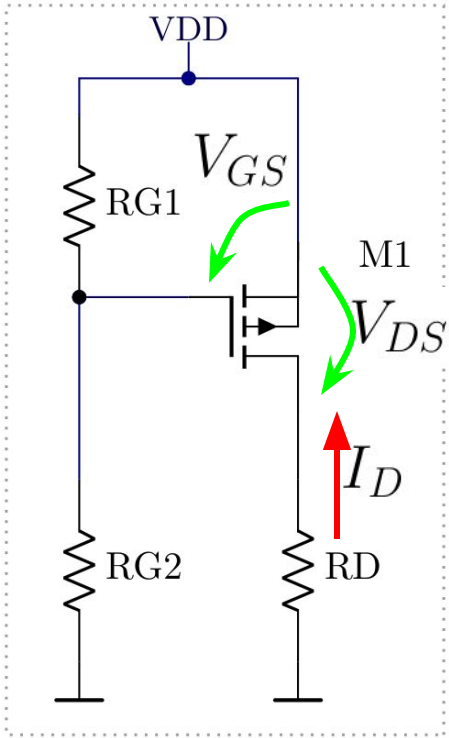

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

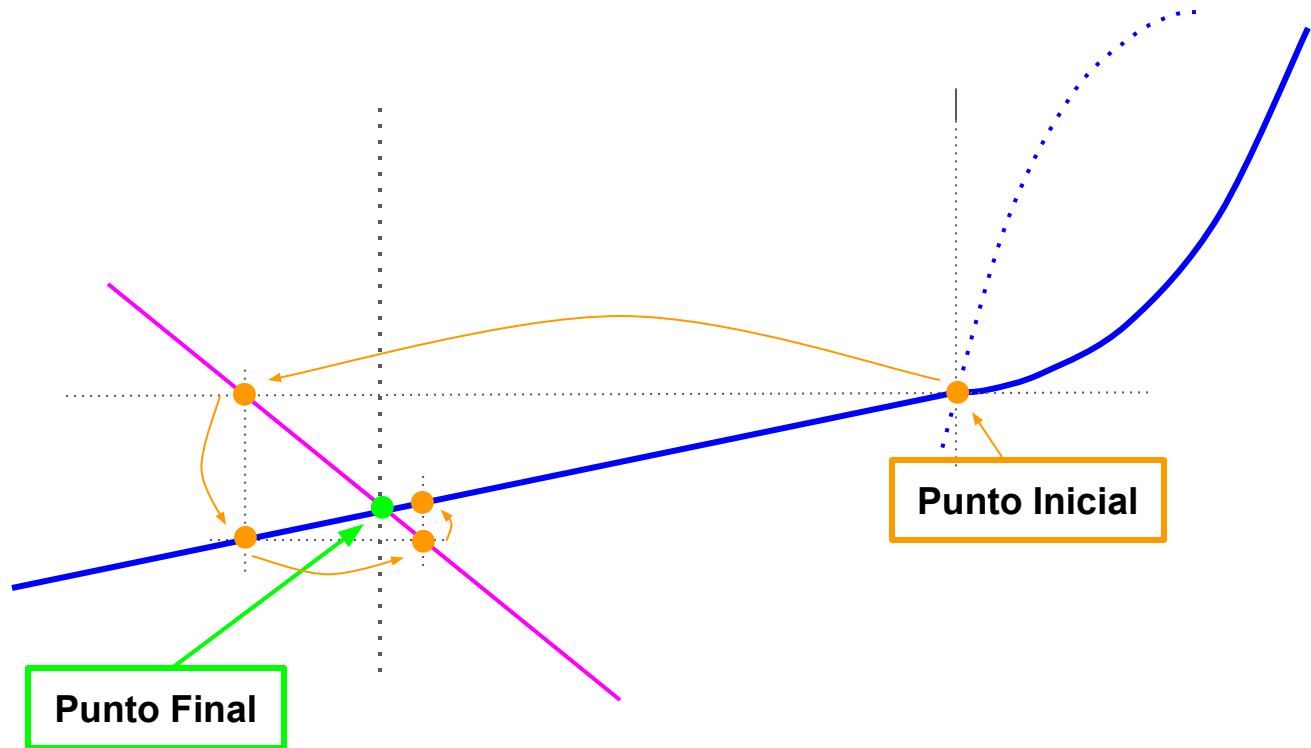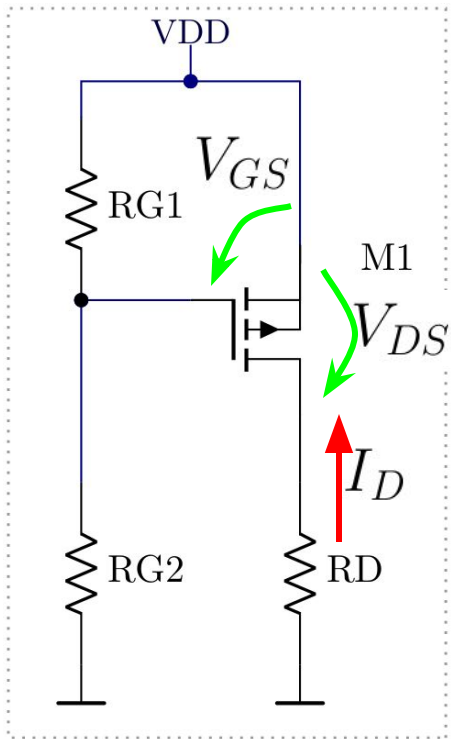

# 1. Polarización

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{D\text{S-sat}} = -0.5\text{V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$


$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:
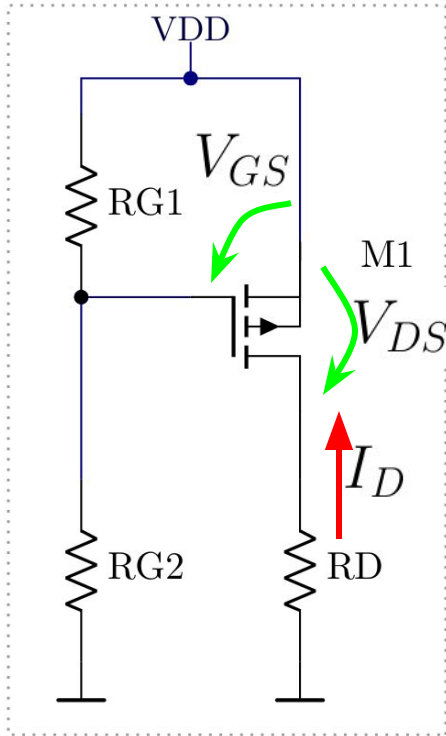
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{D\text{S-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{DD} \end{cases}$$



```
6
5 vds(1) = vdssat
4 id(1) = idsat
3
2 for i = 2:10
1     vds(i) = -vdd-id(i-1)*rd;
36    id(i) = idsat*(1-lambda*(vds(i)-vdssat));
1 end
2 [vds(:) id(:)]
3
```




# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{D\text{S-sat}} = -0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:
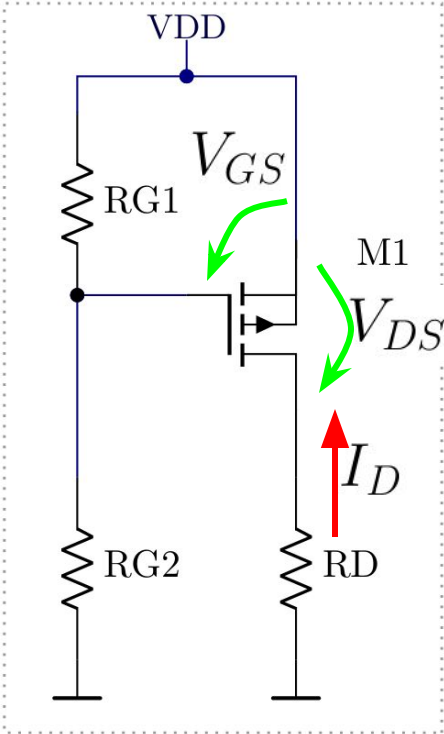
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{D\text{S-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{GS} \end{cases}$$



```

6
5 vds(1) = vdssat
4 id(1) = idsat
3
2 for i = 2:10
1   vds(i) = -vdd - id(i-1)*RD
36  id(i) = idsat*(1 - lambda*(vds(i) - vdssat))
1 end
2 [vds(:) id(:)]
3

```

```

ans =
-0.5000000000 -0.0000800000
-3.5600000000 -0.000084896
-3.4718720000 -0.000084755
-3.474410086 -0.000084759
-3.474336990 -0.000084759
-3.474339095 -0.000084759
-3.474339034 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
octave:34>

```


# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:
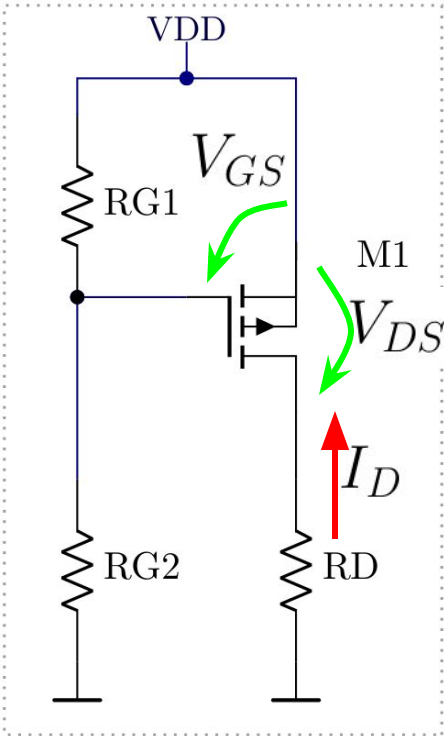
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{GS} - V_T \end{cases}$$



```

6
5 vds(1) = vdssat
4 id(1) = idsat
3
2 for i = 2:10
1   vds(i) = -vdd - id(i-1)*RD
36  id(i) = idsat*(1 - lambda*(vds(i) - vdssat))
1 end
2 [vds(:) id(:)]
3

```

```

ans =
-0.5000000000 -0.0000800000
-3.5600000000 -0.000084896
-3.4718720000 -0.000084755
-3.474410086 -0.000084759
-3.474336990 -0.000084759
-3.474339095 -0.000084759
-3.474339034 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759

```

octave:34>


# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V}$

**Datos**  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:
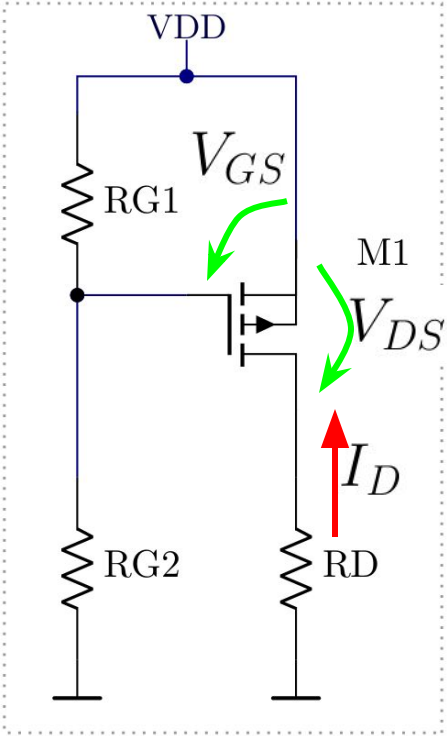
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{GS} \end{cases}$$



```

6
5 vds(1) = vdssat
4 id(1) = idsat
3
2 for i = 2:10
1   vds(i) = -vdd - id(i-1)*RD
36   id(i) = idsat*(1 - lambda*(vds(i) - vdssat))
1 end
2 [vds(:) id(:)]
3
    
```

```

ans =
-0.5000000000 -0.0000800000
-3.5600000000 -0.000084896
-3.4718720000 -0.000084755
-3.474410086 -0.000084759
-3.474336990 -0.000084759
-3.474339095 -0.000084759
-3.474339034 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
-3.474339036 -0.000084759
octave:34>
    
```


# 1. Polarización

$V_T = -0.8 \text{ V}$ ,  $k = 320 \mu\text{A/V}^2$   
 $I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}$ ,  $V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V}$

Datos  
 $|V_T| = 0.8 \text{ V}$ ,  $\mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$   
 $W = 32 \mu\text{m}$ ,  $L = 4 \mu\text{m}$   
 $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ ,  $\gamma^2 = 0.5 \text{ V}$   
 $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$   
 $R_D = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{DD} = 5 \text{ V}$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:
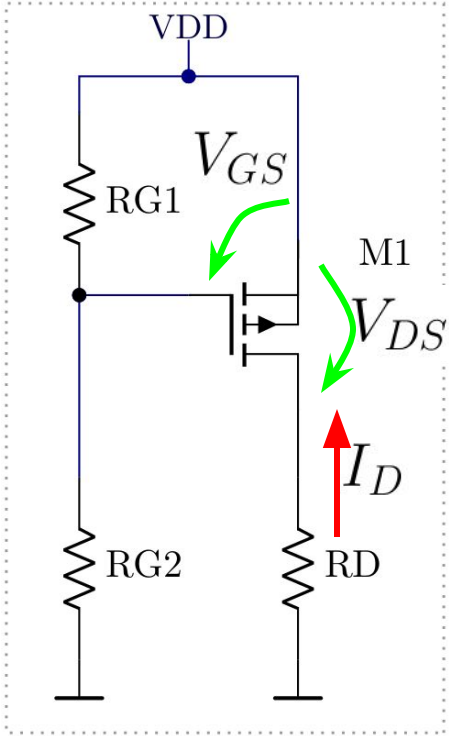
$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{GS} - V_T \end{cases}$$



```

6
5 vds(1) = vdsat
4 id(1) = idsat
3
2 for i = 2:10
1   vds(i) = -vdd - id(i-1)*RD
36  id(i) = idsat*(1 - lambda*(vds(i) - vdsat))
1 end
2 [vds(:) id(:)]
3
    
```

```

ans =
-0.5000000000 -0.0000800000
-3.5600000000 -0.0000848960
-3.4718720000 -0.0000847550
-3.4744100860 -0.0000847590
-3.4743369900 -0.0000847590
-3.4743390950 -0.0000847590
-3.4743390340 -0.0000847590
-3.4743390360 -0.0000847590
-3.4743390360 -0.0000847590
-3.4743390360 -0.0000847590
octave:34>
    
```

# 1. Polarización

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V}$$

$$I_D = -85.5 \text{ } \mu\text{A}$$

$$V_{DS} = -3.46 \text{ V}$$

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \text{ } \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \text{ } \mu\text{A}, V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \text{ } \mu\text{m}, L = 4 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:


$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{DD} \end{cases}$$

- Por simulación
- Despejando
- Iterando

**El resultado es**

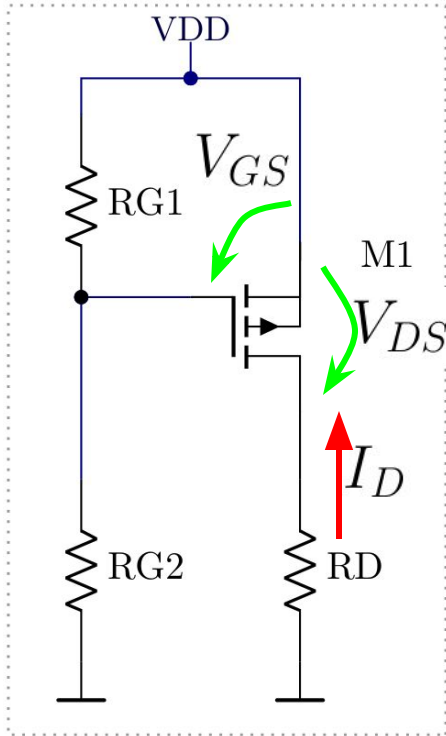**aproximadamente el mismo:**

$$I_D = -85 \text{ } \mu\text{A}, V_{DS} = -3.46 \text{ V}$$



# 1. Polarización

$$V_{GS} = -1.3 \text{ V}$$

$$I_D = -85.5 \mu\text{A}$$

$$V_{DS} = -3.46 \text{ V}$$

$$V_T = -0.8 \text{ V}, k = 320 \mu\text{A/V}^2$$

$$I_{D\text{-sat}} = -80 \mu\text{A}, V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V}$$

Datos

$$|V_T| = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \mu\text{A/V}^2$$

$$W = 32 \mu\text{m}, L = 4 \mu\text{m}$$

$$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$$

$$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_D = I_{D\text{-sat}} [1 - \lambda(V_{DS} - V_{DS\text{-sat}})] \\ -I_D R_D - V_{DS} = V_{DD} \end{cases}$$

- Por simulación
- Despejando
- Iterando


**El resultado es**

**aproximadamente el mismo:**

$$I_D = -85 \mu\text{A}, V_{DS} = -3.46 \text{ V}$$

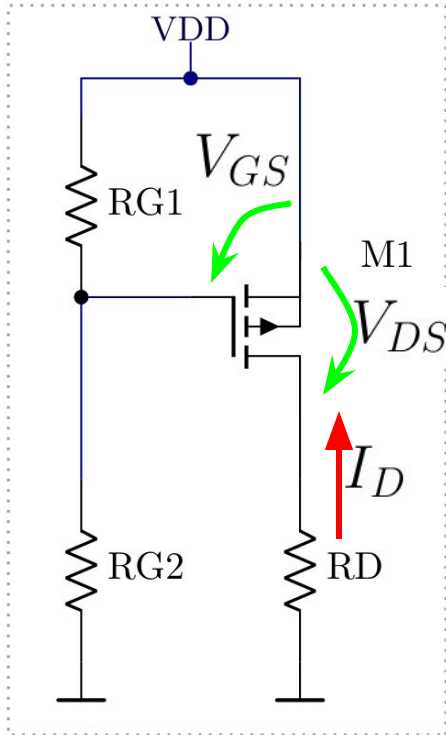**Antes de terminar con la polarización debemos verificar que efectivamente estamos en SAT:**

$$V_{DS} < V_{DS\text{sat}} \text{ (canal P)}$$





# 1. Polarización

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \text{ } \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \text{ } \mu\text{A/V}^2 \\ I_{D\text{-sat}} &= -80 \text{ } \mu\text{A}, V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Datos

$$\begin{aligned} |V_T| &= 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2 \\ W &= 32 \text{ } \mu\text{m}, L = 4 \text{ } \mu\text{m} \\ \lambda &= 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V} \\ R_{G1} &= 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

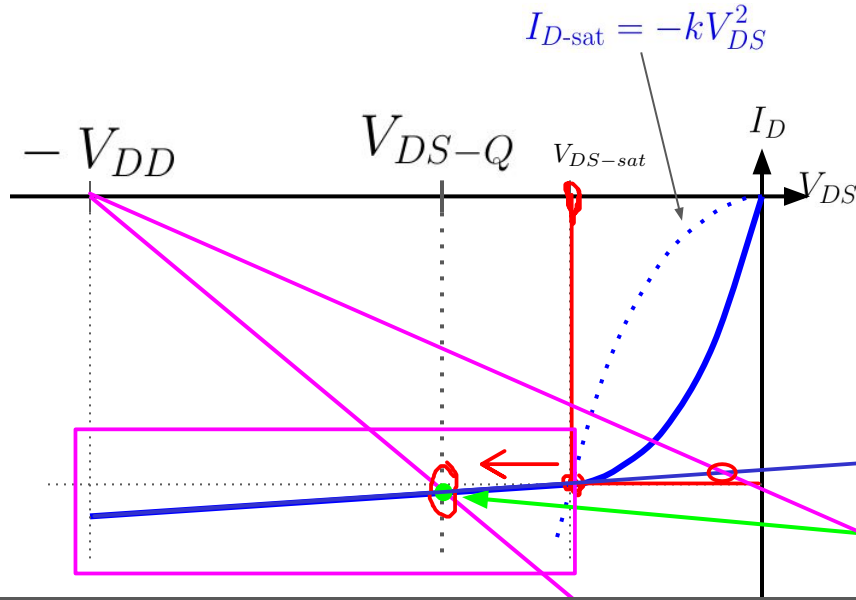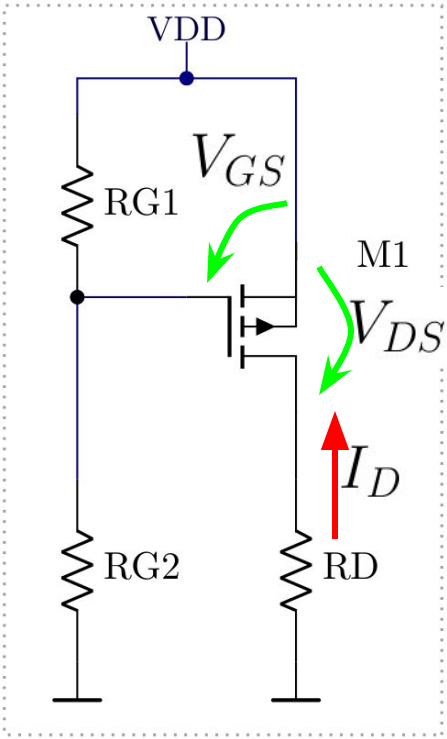

**Antes de terminar con la polarización debemos verificar que efectivamente estamos en SAT:**



$$V_{DS} < V_{DS\text{sat}} \text{ (canal P)}$$

# 1. Polarización

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -1.3 \text{ V} \\ I_D &= -85.5 \text{ } \mu\text{A} \\ V_{DS} &= -3.46 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_T &= -0.8 \text{ V}, k = 320 \text{ } \mu\text{A/V}^2 \\ I_{D\text{-sat}} &= -80 \text{ } \mu\text{A}, V_{DS\text{-sat}} = -0.5 \text{ V} \end{aligned}$$

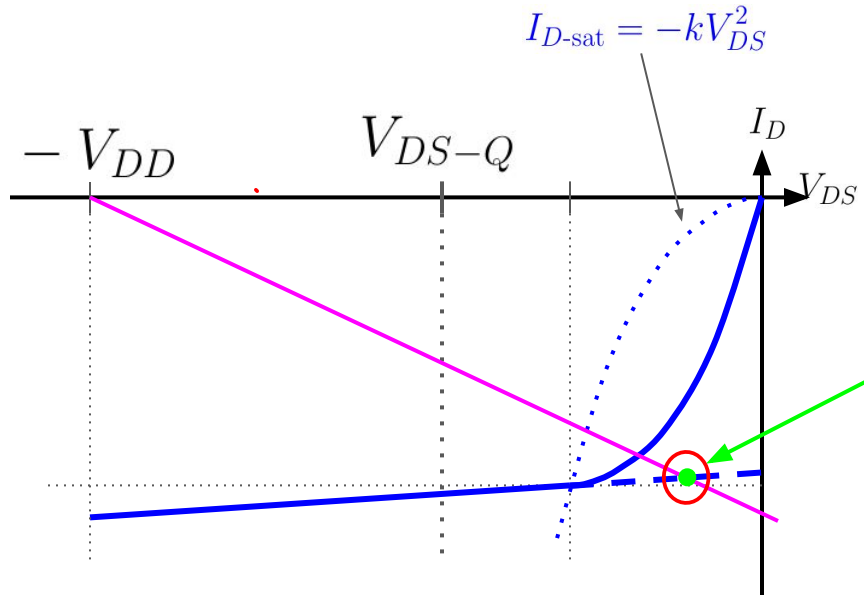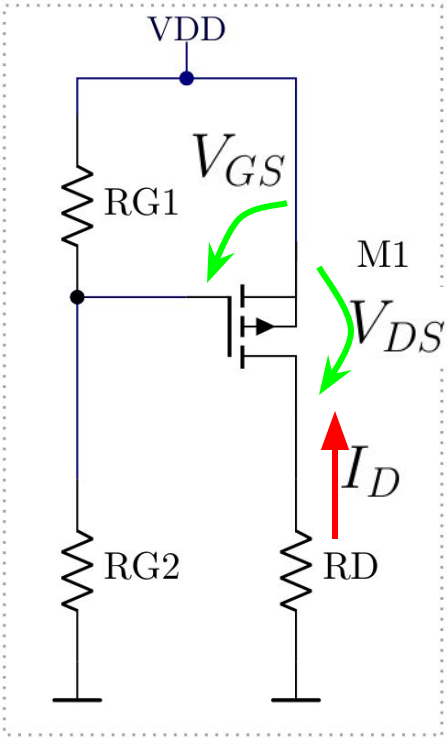Datos
$ V_T  = 0.8 \text{ V}, \mu_P C'_{\text{ox}} = 80 \text{ } \mu\text{A/V}^2$
$W = 32 \text{ } \mu\text{m}, L = 4 \text{ } \mu\text{m}$
$\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}, \gamma^2 = 0.5 \text{ V}$
$R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega, R_{G2} = 370 \text{ k}\Omega$
$R_D = 18 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5 \text{ V}$



**Está mal!**  
No está sobre la curva del transistor!!

**Antes de terminar con la polarización debemos verificar que efectivamente estamos en SAT:**  
 $V_{DS} < V_{DS\text{sat}}$  (canal P)